

DIGITÁLIS TECHNIKA


Dr. Oniga István

A tananyag elkészítését az EFOP-3.4.3-16-2016-00021 számú projekt támogatta.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Több bites összeadók I

A több bites számokat teljes összeadókból építhetjük meg

 
Soros átvitelű 4 bites összeadó (Ripple carry adder): 7483



Lassú

S_i és C_i eredményt csak azután kapjuk meg amikor C_{i-1} felvette végső értékét

 Soros átvitelű 8 bites összeadó (8-bit Ripple carry adder)



Több bites összeadók II

Párhuzamos átvitelű 4 bites összeadó (Look-ahead carry adder) = gyors átvitelképző



$$C_i = A_i B_i + (A_i + B_i) C_{i-1} = (A_i B_i + A_i C_{i-1}) + B_i C_{i-1}$$

Generate carry

C_{gi}


C_{pi}

Propagate carry

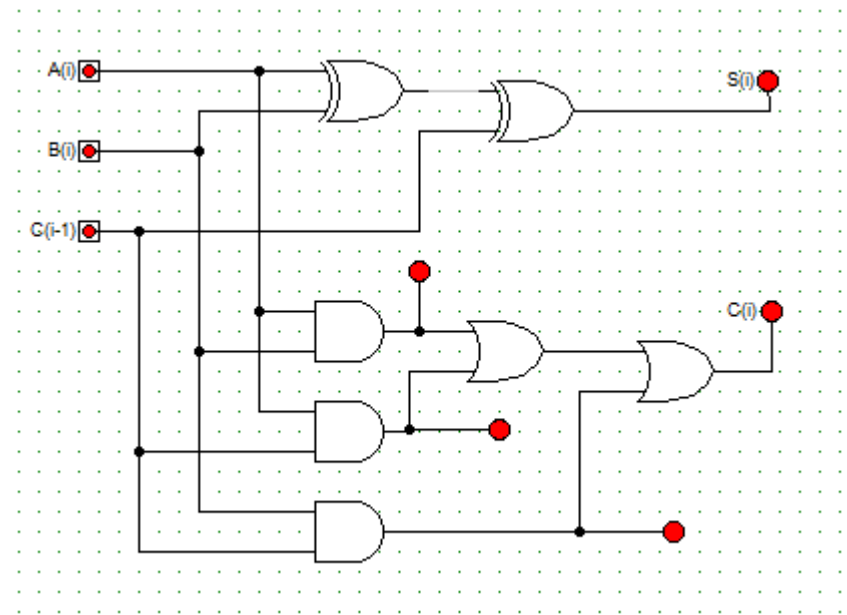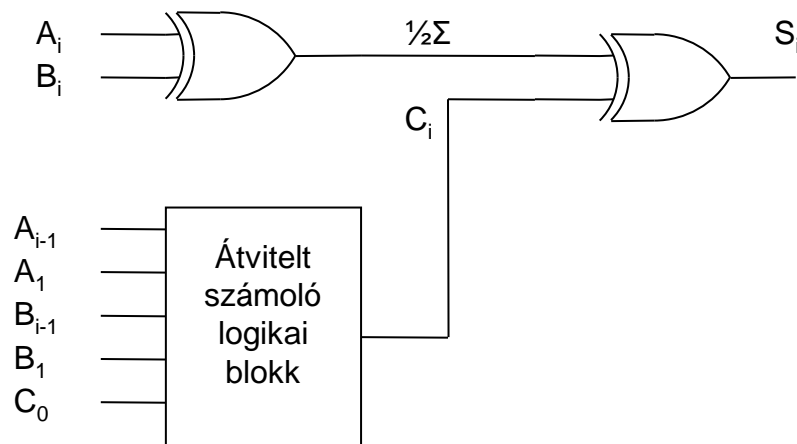

Párhuzamos átvitelű 4 bites összeadó

 Look-ahead carry adder =
gyors átvitelképző



$$C_{out1} = C_{g1} + C_{p1} C_{in1}$$

$$C_{in2} = C_{out1}$$

$$C_{out2} = C_{g2} + C_{p2} C_{in2} = C_{g2} + C_{p2} C_{out1} = C_{g2} + C_{p2} (C_{g1} + C_{p1} C_{in1}) = C_{g2} + C_{p2} C_{g1} + C_{p2} C_{p1} C_{in1}$$

$$C_{out2} = A_2 B_2 + (A_2 + B_2) A_1 B_1 + (A_2 + B_2) (A_1 + B_1) C_{in1}$$

$$C_{in3} = C_{out2}$$

$$C_{out3} = C_{g3} + C_{p3} C_{in3} = C_{g3} + C_{p3} C_{out2} = C_{g3} + C_{p3} (C_{g2} + C_{p2} C_{g1} + C_{p2} C_{p1} C_{in1}) = C_{g3} + C_{p3} C_{g2} +$$

$$C_{p3} C_{p2} C_{g1} + C_{p3} C_{p2} C_{p1} C_{in1}$$

$$C_{in4} = C_{out3}$$

$$C_{out4} = C_{g4} + C_{p4} C_{in4} = C_{g4} + C_{p4} C_{out3} = C_{g4} + C_{p4} (C_{g3} + C_{p3} C_{g2} + C_{p3} C_{p2} C_{g1} + C_{p3} C_{p2} C_{p1} C_{in1}) =$$

$$C_{g4} + C_{p4} C_{g3} + C_{p4} C_{p3} C_{g2} + C_{p4} C_{p3} C_{p2} C_{g1} + C_{p4} C_{p3} C_{p2} C_{p1} C_{in1}$$

Párhuzamos átvitelű 4 bites összeadó

$$C_{out1} = C_{g1} + C_{p1} C_{in1}$$

$$C_{in2} = C_{out1}$$

$$C_{out2} = C_{g2} + C_{p2} C_{in2} = C_{g2} + C_{p2} C_{out1} = C_{g2} + C_{p2} (C_{g1} + C_{p1} C_{in1}) = C_{g2} + C_{p2} C_{g1} + C_{p2} C_{p1} C_{in1}$$

$$C_{out2} = A_2 B_2 + (A_2 + B_2) A_1 B_1 + (A_2 + B_2) (A_1 + B_1) C_{in1}$$

$$C_{in3} = C_{out2}$$


$$C_{out3} = C_{g3} + C_{p3} C_{in3} = C_{g3} + C_{p3} C_{out2} = C_{g3} + C_{p3} (C_{g2} + C_{p2} C_{g1} + C_{p2} C_{p1} C_{in1}) = C_{g3} + C_{p3} C_{g2} + C_{p3} C_{p2} C_{g1} +$$

$$C_{p3} C_{p2} C_{p1} C_{in1}$$


$$C_{in4} = C_{out3}$$

$$C_{out4} = C_{g4} + C_{p4} C_{in4} = C_{g4} + C_{p4} C_{out3} = C_{g4} + C_{p4} (C_{g3} + C_{p3} C_{g2} + C_{p3} C_{p2} C_{g1} + C_{p3} C_{p2} C_{p1} C_{in1}) = C_{g4} + C_{p4} C_{g3} +$$
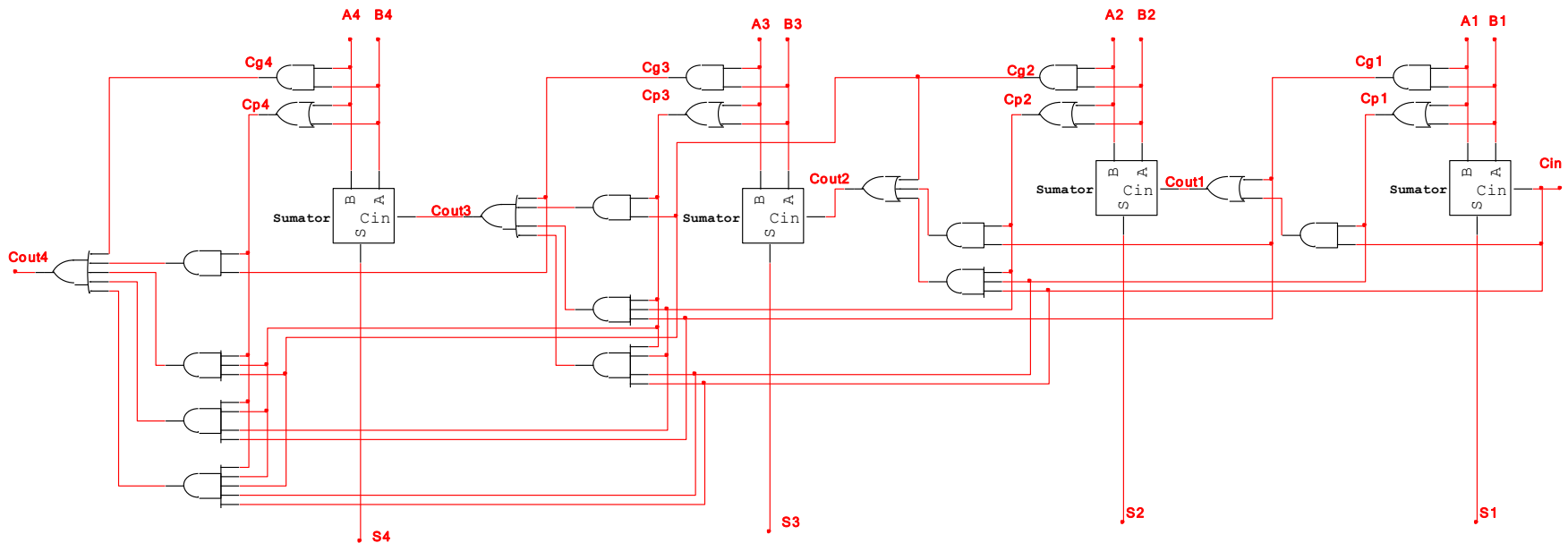
$$C_{p4} C_{p3} C_{g2} + C_{p4} C_{p3} C_{p2} C_{g1} + C_{p4} C_{p3} C_{p2} C_{p1} C_{in1}$$



1 BITES TELJES KIVONÓ

 


X_i	Y_i	B_{in}	F_i	B_{out}
0	0	0	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	1	0	0	0
1	1	1	1	1

$$F_i = X_i \oplus Y_i \oplus B_{in}$$

		B_{in}			
		00	01	11	10
X	0	0	1	1	1
	1	0	0	1	0

Output B_{out} values are indicated by subscripts: 0, 1, 3, 2 for the first row and 4, 5, 7, 6 for the second row.
 
$$B_{out} = \overline{X_i} \cdot Y_i + \overline{X_i} \cdot B_{in} + Y_i \cdot B_{in}$$




4-bites teljes kivonó

$$A-B=A+(-B)$$

$$-B_N = B_N^{(2)}$$

$$B^{(2)} = \overline{B} + 1$$

$$A-B = A + B_N^{(2)}$$

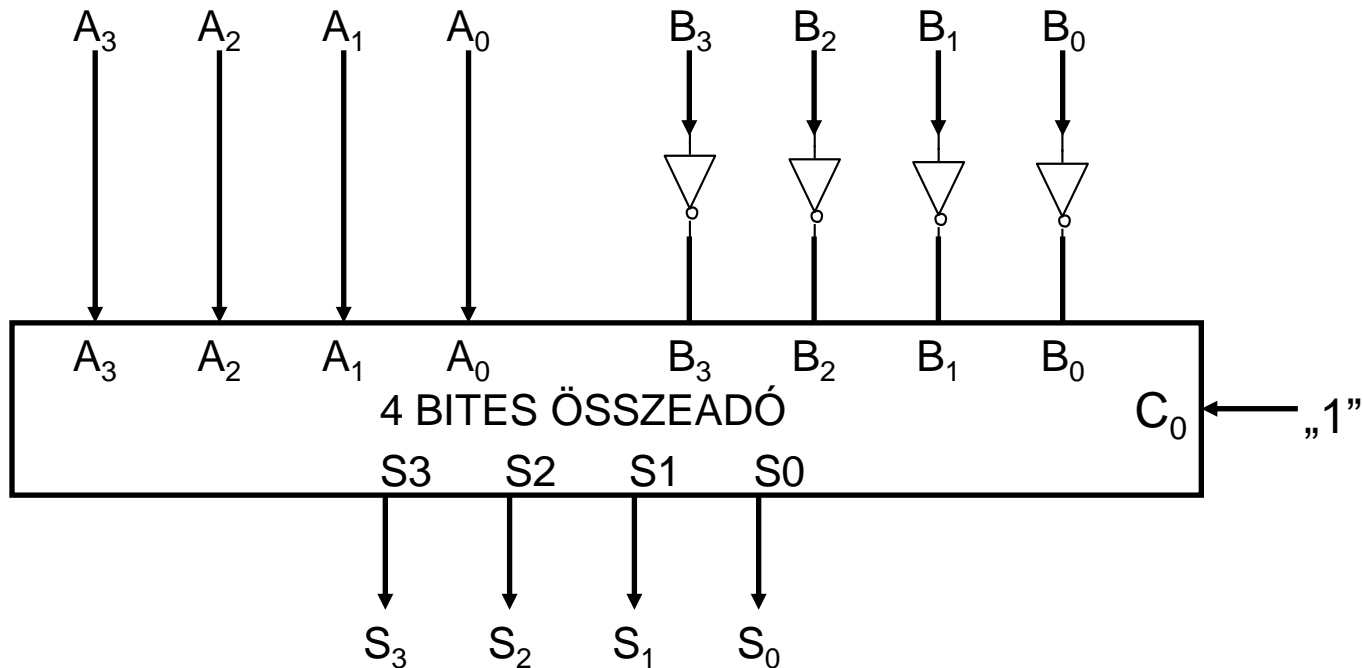


BCD összeadó

Table 4.5
Derivation of BCD Adder

Binary Sum					BCD Sum					Decimal
<i>K</i>	<i>Z₈</i>	<i>Z₄</i>	<i>Z₂</i>	<i>Z₁</i>	<i>C</i>	<i>S₈</i>	<i>S₄</i>	<i>S₂</i>	<i>S₁</i>	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1
0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2
0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	3
0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	4
0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	5
0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	6
0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	7
0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	8
0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	9
0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	10
0	1	0	1	1	1	0	0	0	1	11
0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	12
0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	13
0	1	1	1	0	1	0	1	0	0	14
0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	15
1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	16
1	0	0	0	1	1	0	1	1	1	17
1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	18
1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	19


BCD összeadó

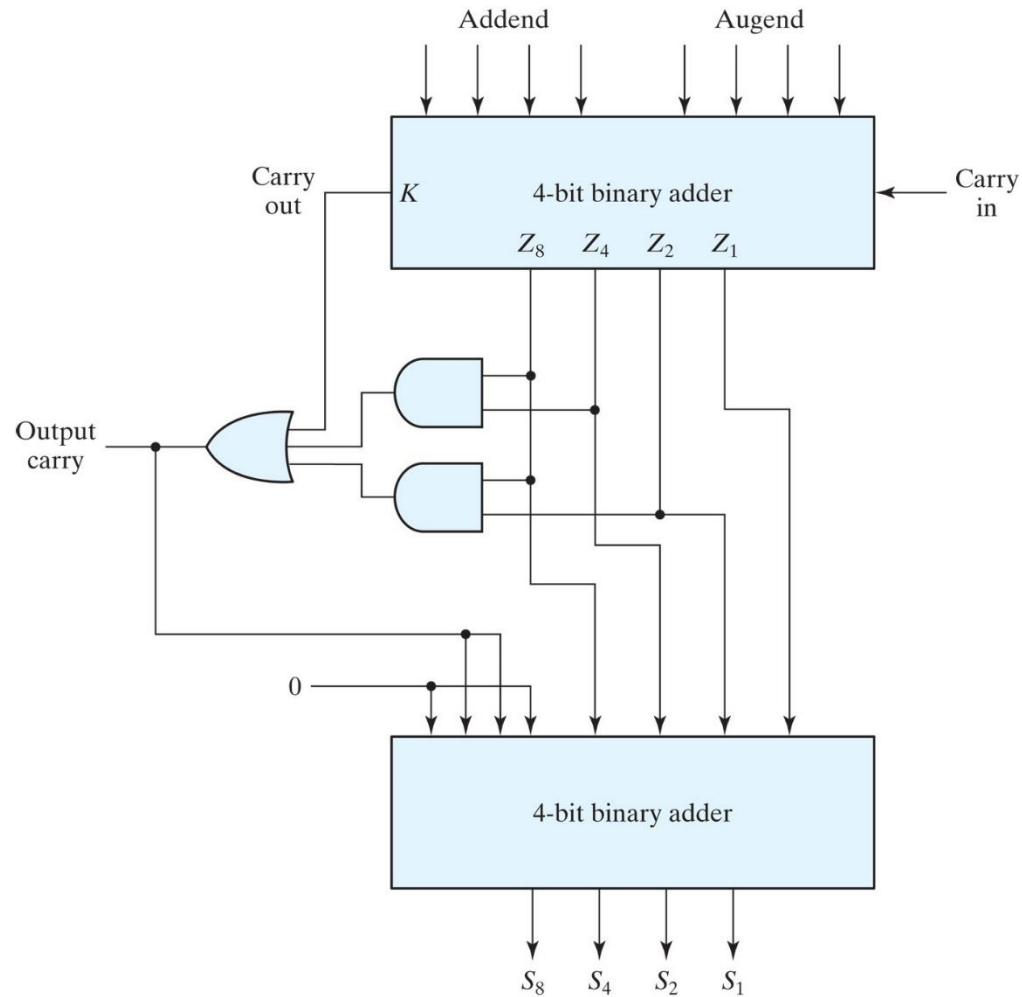

Copyright ©2013 Pearson Education, publishing as Prentice Hall


2 bites számok szorzása
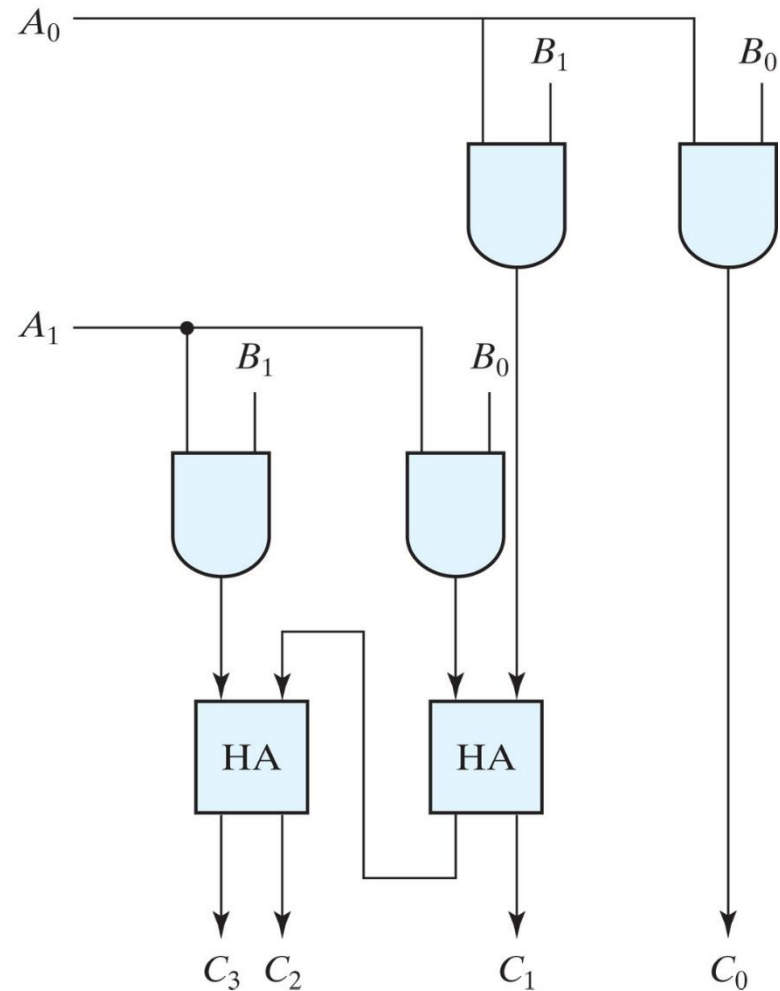
$$\begin{array}{r} B_1 \quad B_0 \\ A_1 \quad A_0 \\ \hline A_0B_1 \quad A_0B_0 \\ A_1B_1 \quad A_1B_0 \\ \hline C_3 \quad C_2 \quad C_1 \quad C_0 \end{array}$$



Copyright ©2013 Pearson Education, publishing as Prentice Hall

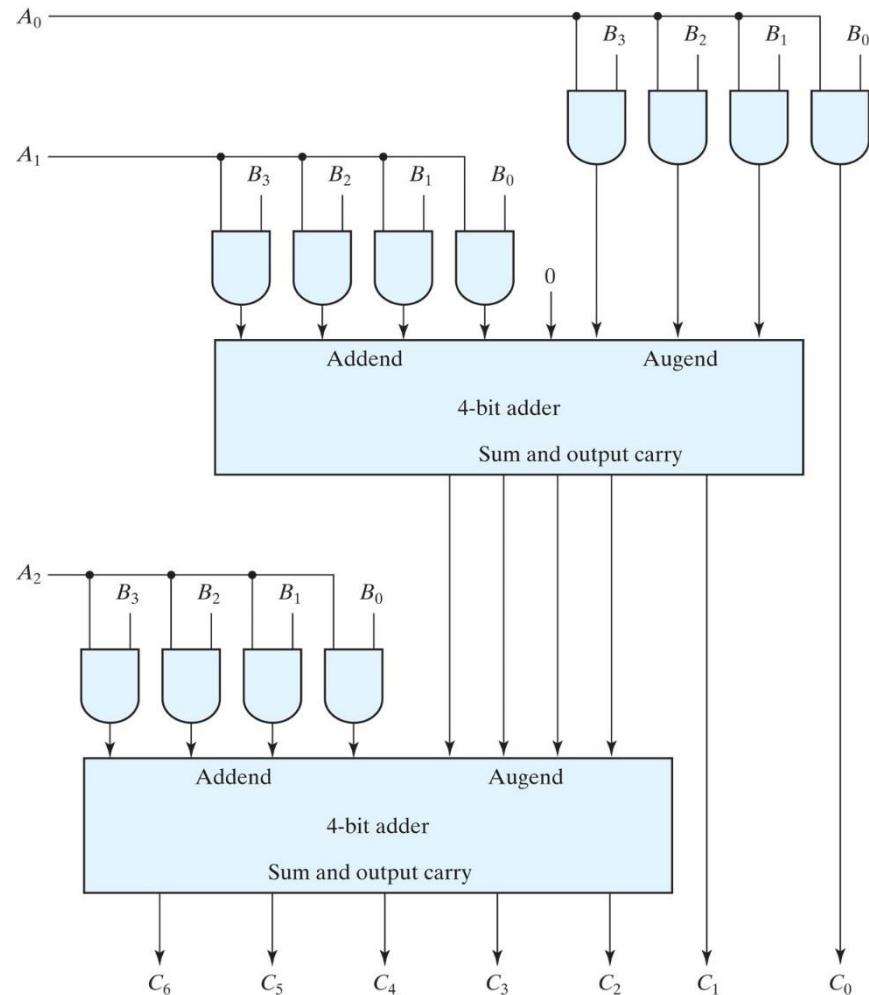Egy 4 bites szám és egy 3 bites szám szorzással




Copyright ©2013 Pearson Education, publishing as Prentice Hall

ARITMETIKAI-LOGIKAI EGYSÉGEK (ALU)

ALU minden processzorban van, de önálló, diszkrét áramkörként is gyártják.

Az ALU egy kombinációs hálózat

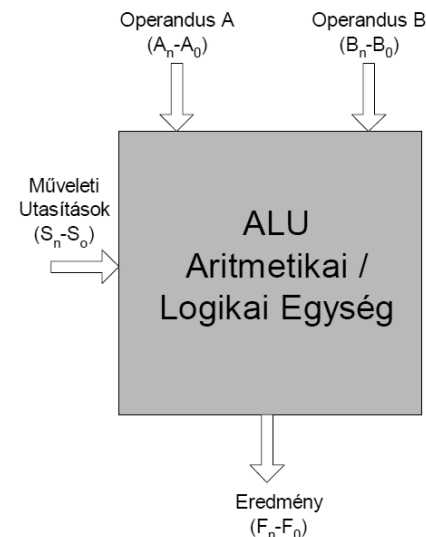- a bemeneteikre érkező két számmal (A és B)
- S bemeneteken megadott logikai vagy aritmetikai műveletet végzik el
- az eredményt az F kimeneteken jelenítik meg.
- Összeadás és kivonás művelet elvégzésekor figyelembe veszik az előző helyérték átvitelét (C_n), és az előállított átvitelt továbbítják a következő helyértékre (C).




Műveletek:


- bináris aritmetikai utasítások (összeadás, kivonás, stb.),
- logikai műveletek (AND, OR, stb.),
- regiszterműveletek (jobbra-balra léptetés, inkrementálás, dekrementálás),

1 bites ALU



(ALU = arithmetic + logic unit)

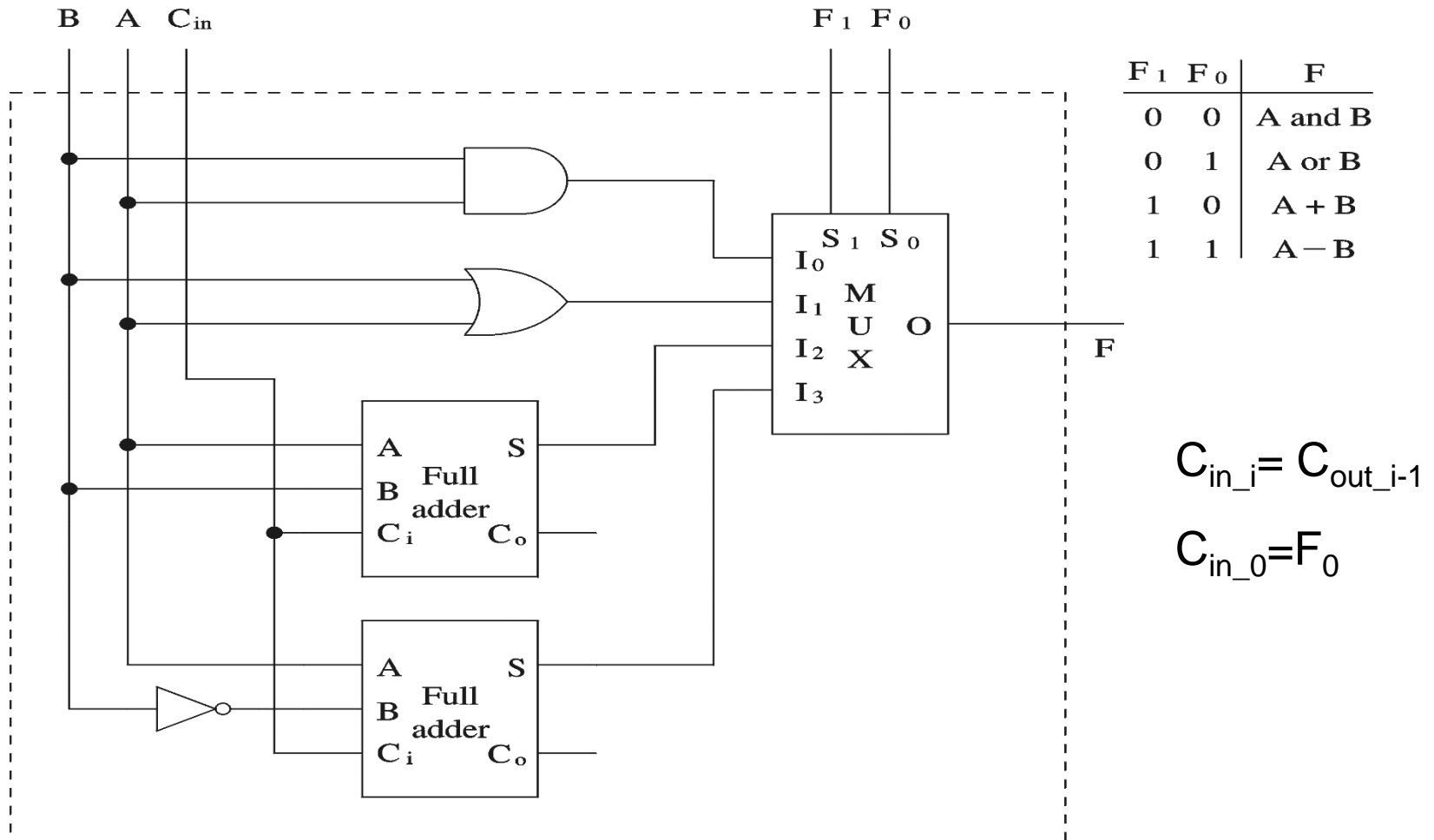


Optimalizált 1 bites ALU

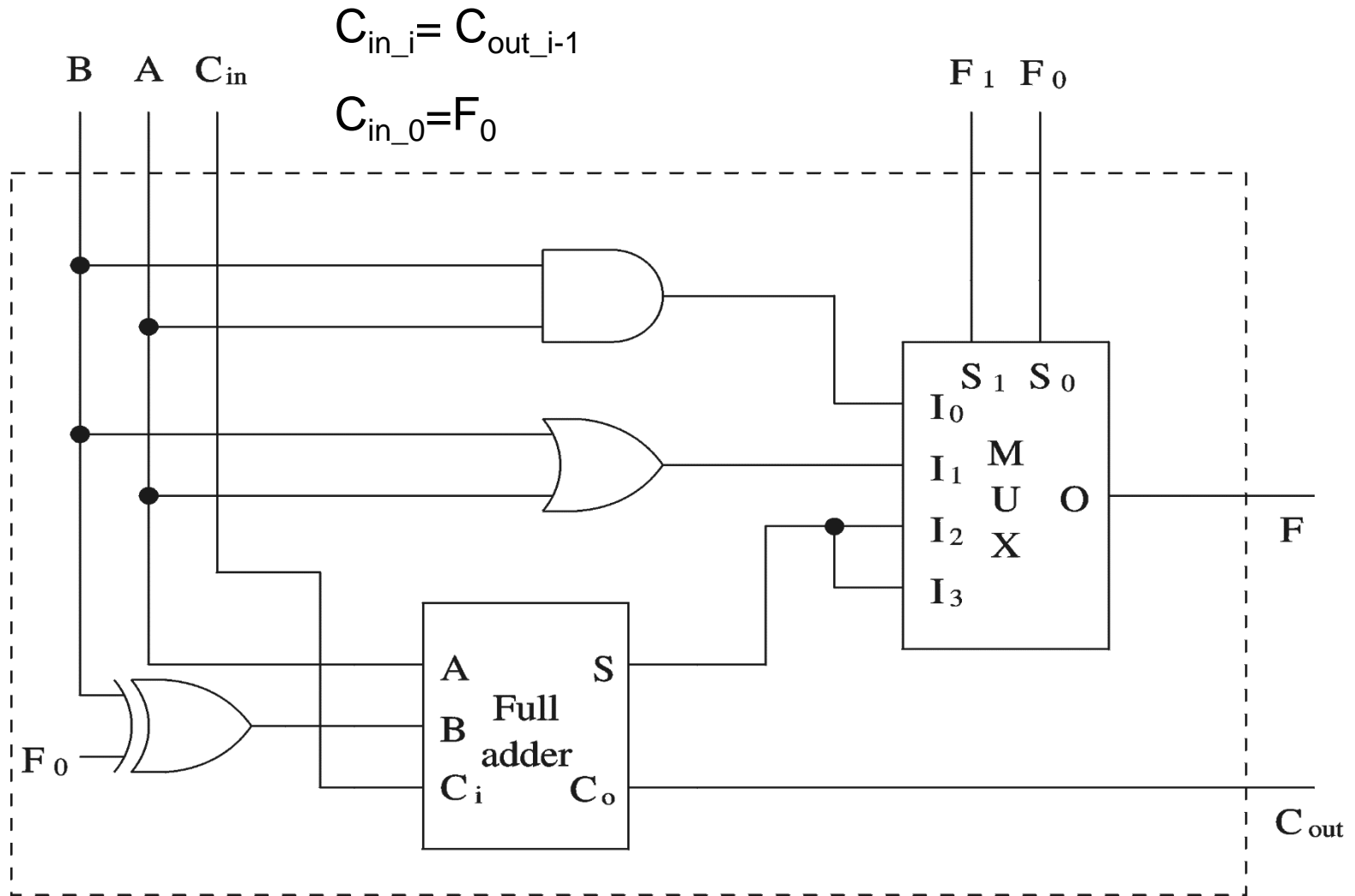

Optimalizált 1 bites ALU

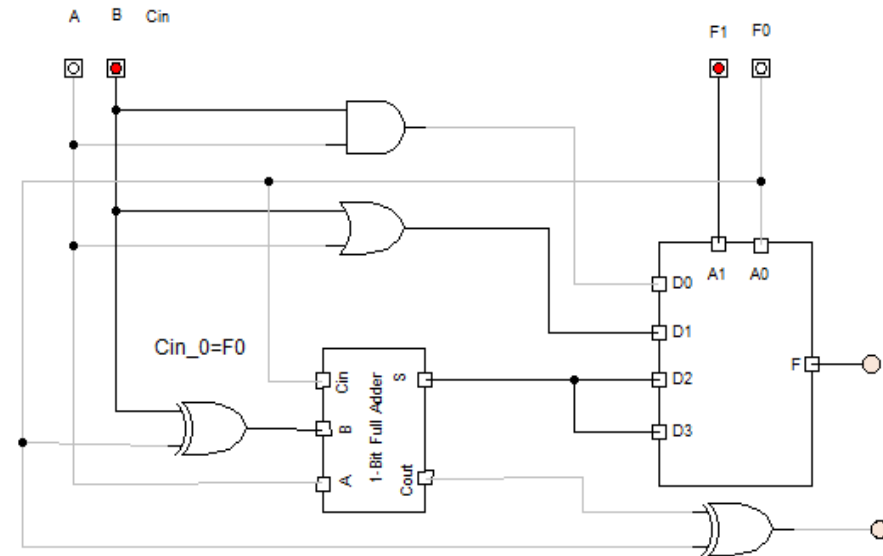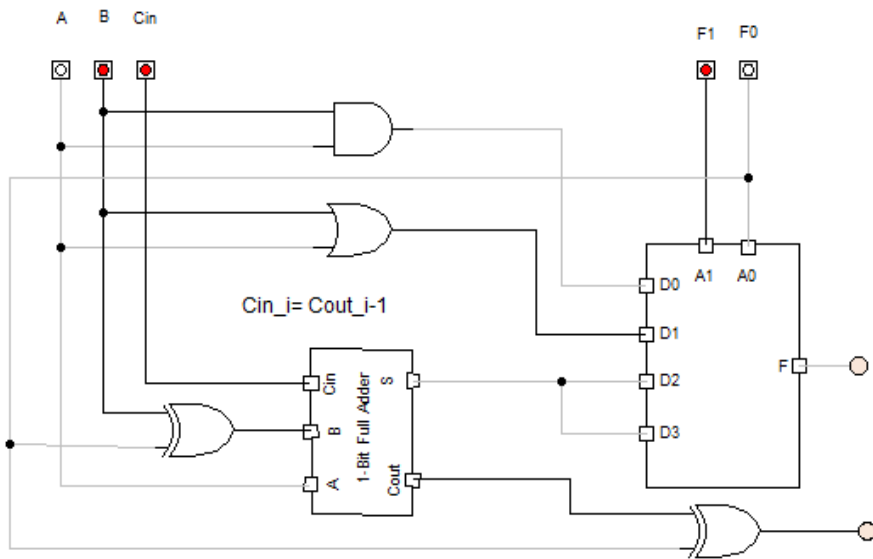

1 bits ALU

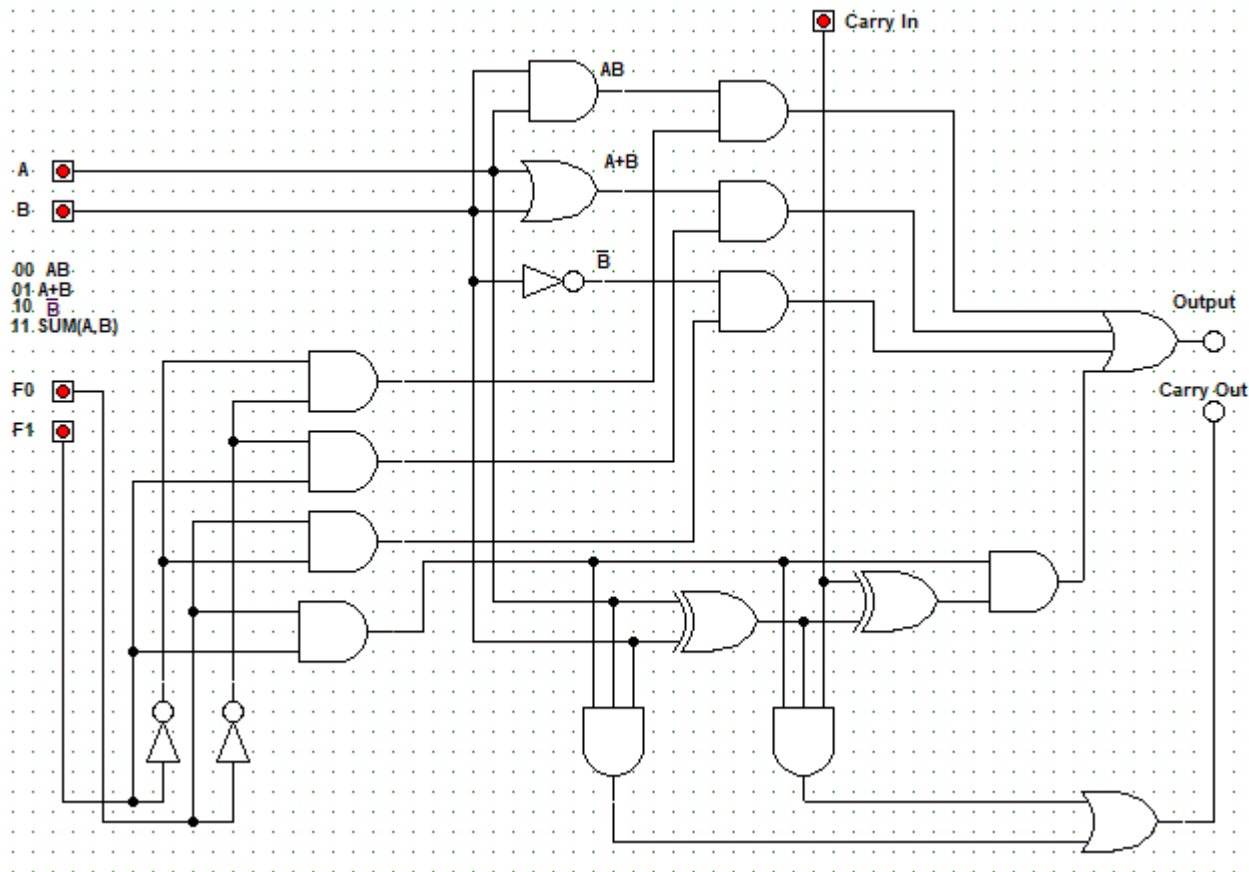


Simplified version of a circuit in Tanenbaum, Andrew S., Structured Computer Organization, Fourth Edition Prentice-Hall, 1999 [p.138]

Optimalizált 4 bites összeadó/kivonó

Összeadás: Mode = 0 $\Rightarrow b_i' = b_i$

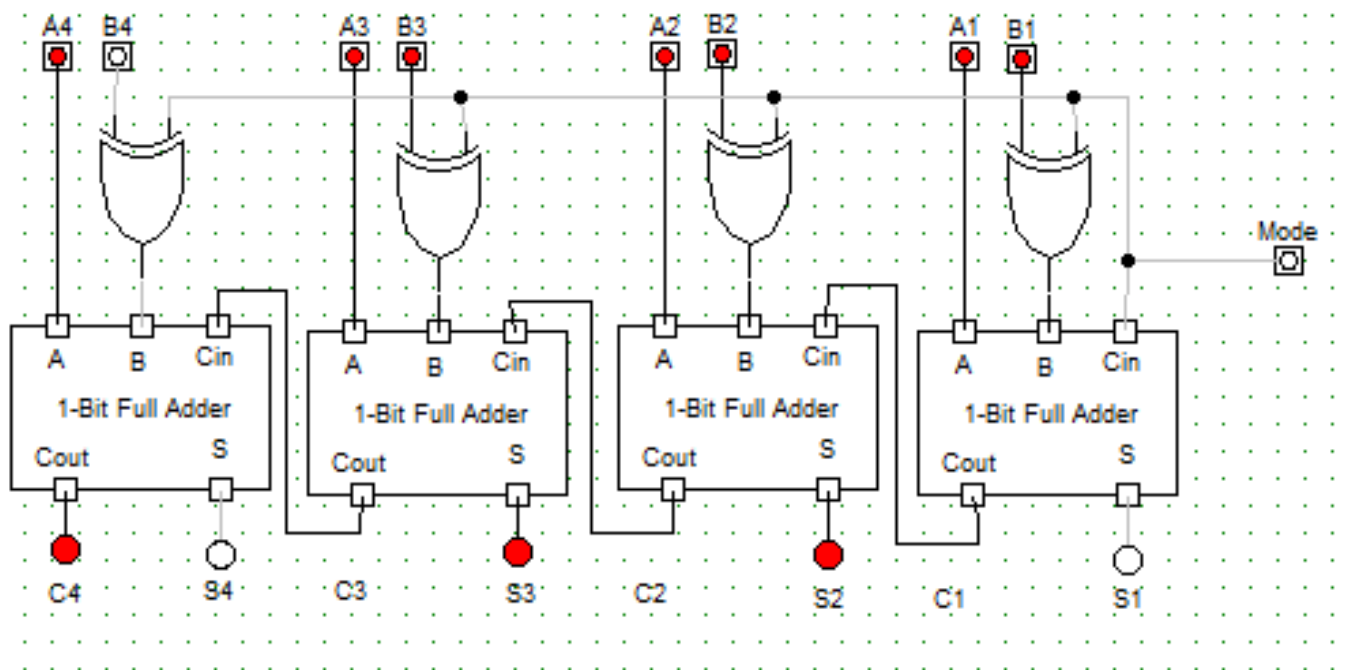Kivonás: Mode = 1 $\Rightarrow b_i' = \overline{b_i}$




4-bites ALU - 74LS181

- Két 4-bites operandus (A, B)
- 4 bites eredmény (F)
- Átvitel: CarryIn/ Out
- S2: Aritmetikai/ logikai mód választó(MUX)
- S0, S1: művelet kiválasztó

Művelet kiválasztás:				Művelet:	Megvalósított függvény:
S2	S1	S0	Cin		
0	0	0	0	$F=A$	A átvitele
0	0	0	1	$F=A+1$	A értékének növelése 1-el (increment)
0	0	1	0	$F=A+B$	Összeadás
0	0	1	1	$F=A+B+1$	Összeadás carry figyelembevételével
0	1	0	0	$F = A + \bar{B}$	A + 1's komplement B
0	1	0	1	$F = A + \bar{B} + 1$	Kivonás
0	1	1	0	$F=A-1$	A értékének csökkentése 1-el (decrement)
0	1	1	1	$F=A$	A átvitele
1	0	0	0	$F = A \wedge B$	AND
1	0	1	0	$F = A \vee B$	OR
1	1	0	0	$F = A \oplus B$	XOR
1	1	1	0	$F = \bar{A}$	A negáltja (NOT A)

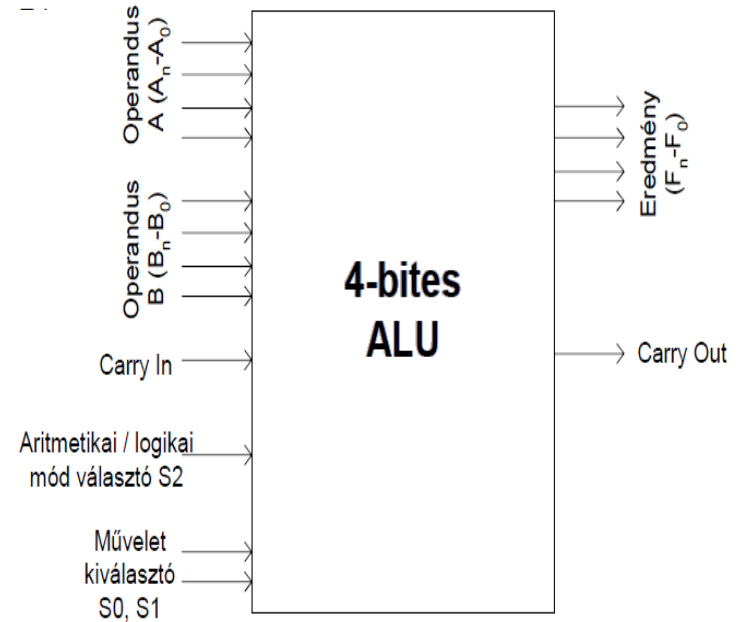
* L.Howard Pollard: Computer Desing and Architecture c. könyv függeléke (appendix)



Jelzőbitek:

- *carry-in, carry-out átviteleket,*
- *előjel bitet(sign),*
- *túlcsordulást(overflow),*
- *alulcsordulást(underflow).*

4-bites ALU – tervezése Verilog-ban

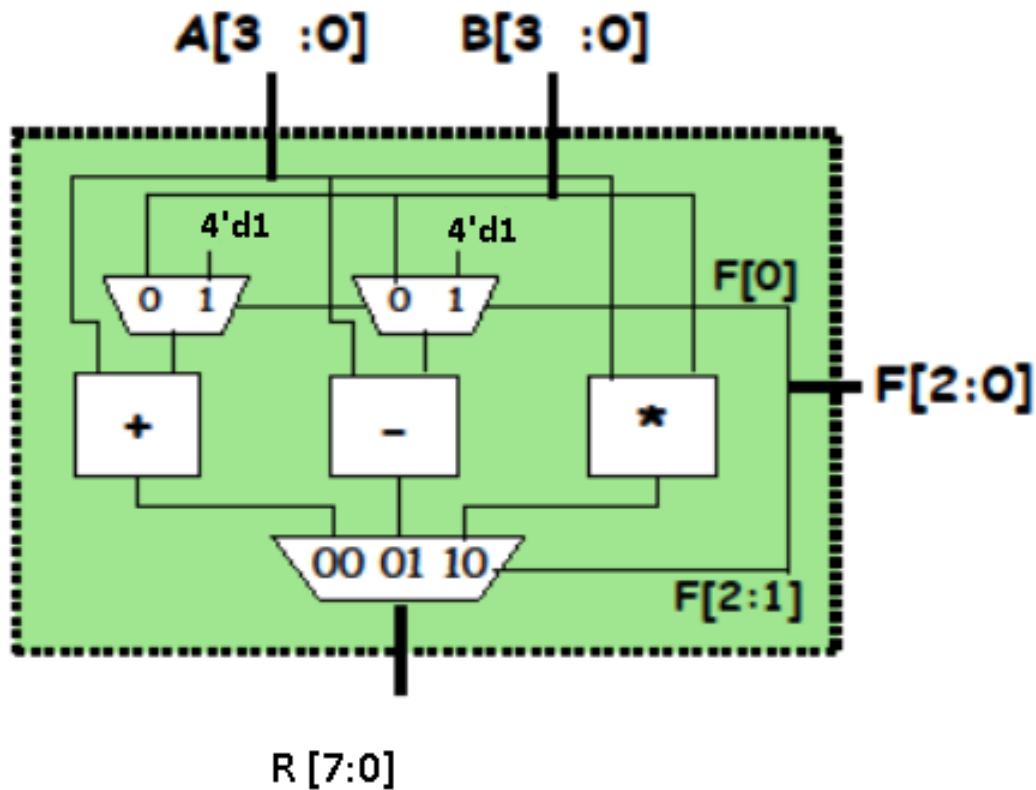

F2	F1	F0	Function
0	0	0	A + B
0	0	1	A + 1
0	1	0	A - B
0	1	1	A - 1
1	0	X	A * B

Modulok leírása

```
module mux2_4(input [3:0] i0, i1, input sel, output [3:0] out);  
    assign out = sel ? i1 : i0;  
endmodule
```

```
module mux3_8(input [7:0] i0, i1, i2, input [1:0] sel, output reg [7:0] out);  
    always @(i0 or i1 or i2 or sel)  
        begin  
            case (sel)  
                2'b00: out = i0;  
                2'b01: out = i1;  
                2'b10: out = i2;  
                default: out = 8'bx;  
            endcase  
        end  
endmodule
```

```
module add4(input [3:0] i0, i1, output [7:0] sum);  
    assign sum=i0+i1;  
endmodule
```


```
module sub4(input [3:0] i0, i1, output [7:0] diff);  
    assign diff=i0-i1;  
endmodule
```

```
module mul4(input [3:0] i0, i1, output [7:0] prod);  
    assign prod=i0*i1;  
endmodule
```

ALU top modul leírása

```
module alu (input [3:0] a, b, input [2:0] f, output [7:0] r);  
  
  wire [3:0] addmux_out, submux_out;  
  wire [7:0] add_out, sub_out, mul_out;  
  
  mux2_4 adder_mux(b, 4'd1, f[0], addmux_out);  
  mux2_4 sub_mux(b, 4'd1, f[0], submux_out);  
  add4 our_adder(a, addmux_out, add_out);  
  sub4 our_subtractor(a, submux_out, sub_out);  
  mul4 our_multiplier(a, b, mul_out);  
  mux3_8 output_mux(add_out, sub_out, mul_out, f[2:1], r);  
  
endmodule
```


- 4 és 8 bites belső vezetékek

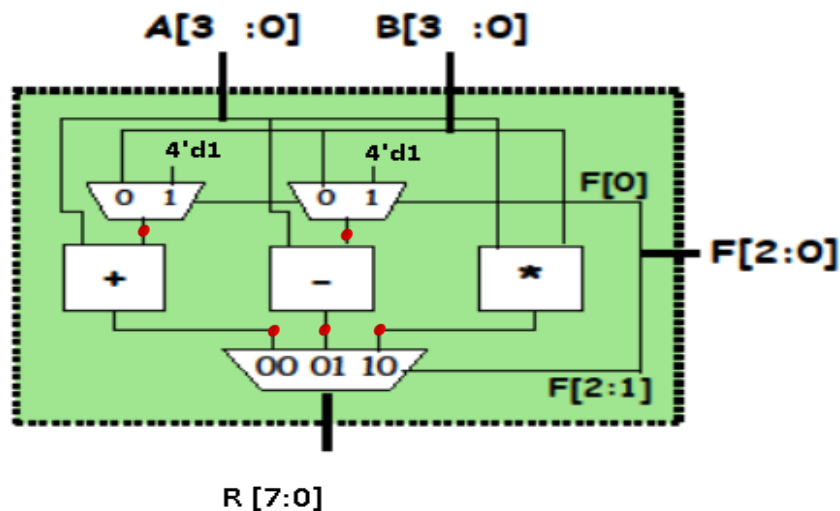

ALU modul viselkedési leírása

- Nem hierarhikus:
 
```
module alu(a, b, f, r);
  input [31:0] a, b;
  input [2:0] f;
  output [31:0] r;
  always @ (a or b or f)
    case (f)
      3'b000: r = a + b;
      3'b001: r = a + 1'b1;
      3'b010: r = a - b;
      3'b011: r = a - 1'b1;
      3'b100: r = a * b;
      default: r = 32'bx;
    endcase
endmodule
```



- A szintézis után 2 összeadó és 2 kivonó lesz az eredmény, vagy mindegyikből egy-egy modul?