

Digitális Technika

Dr. Oniga István
Debreceni Egyetem, Informatikai Kar

5. Laboratóriumi gyakorlat

Kombinációs logikai hálózatok 1. (HDL kódok készítése, szimulációja, implementáció.)

- Kódolok strukturális és viselkedési leírása
- Dekódolok
- Multiplexerek

Lab5_1 feladat:

Kódolók


- Hozunk létre egy új projektet
- Adjunk hozzá egy új „Verilog” forrásfájlt. Lab5_1.v forrásfájl mintakeret specifikálása: sw[7:0], bt[3:0], ld[7:0]
- A lab5_1x feladatok specifikálása a funkcionális kódrészletekkel
- Funkcionális kód ellenőrzése szimulációval
- A Nexys.ucf fájl hozzáadása és adaptálása
- Konfigurációs fájl generálása, letöltése és a működés tesztelése a kártyán

Lab5_1a feladat:

Decimális – BCD kódoló strukturális leírás

I	Y ₃	Y ₂	Y ₁	Y ₀
I ₀	0	0	0	0
I ₁	0	0	0	1
I ₂	0	0	1	0
I ₃	0	0	1	1
I ₄	0	1	0	0
I ₅	0	1	0	1
I ₆	0	1	1	0
I ₇	0	1	1	1
I ₈	1	0	0	0
I ₉	1	0	0	1

 - $Y_0 = I_1 + I_3 + I_5 + I_7 + I_9$
- $Y_1 = I_2 + I_3 + I_6 + I_7$
- $Y_2 = I_4 + I_5 + I_6 + I_7$
- $Y_3 = I_8 + I_9$



```
module BCDmod(  
    input [9:0] sw,  
    output [3:0] ld );  
    assign ld[0]=sw[1]|sw[3]|sw[5]|sw[7]|sw[9];  
    assign ld[1]=sw[2]|sw[3]|sw[6]|sw[7];  
    assign ld[2]=sw[4]|sw[5]|sw[6]|sw[7];  
    assign ld[3]=sw[8]|sw[9];  
  
endmodule
```


Lab5_1a Decimális – BCD kódoló szimuláció

I	Y ₃	Y ₂	Y ₁	Y ₀
I ₀	0	0	0	0
I ₁	0	0	0	1
I ₂	0	0	1	0
I ₃	0	0	1	1
I ₄	0	1	0	0
I ₅	0	1	0	1
I ₆	0	1	1	0
I ₇	0	1	1	1
I ₈	1	0	0	0
I ₉	1	0	1	

// Add stimulus here

```

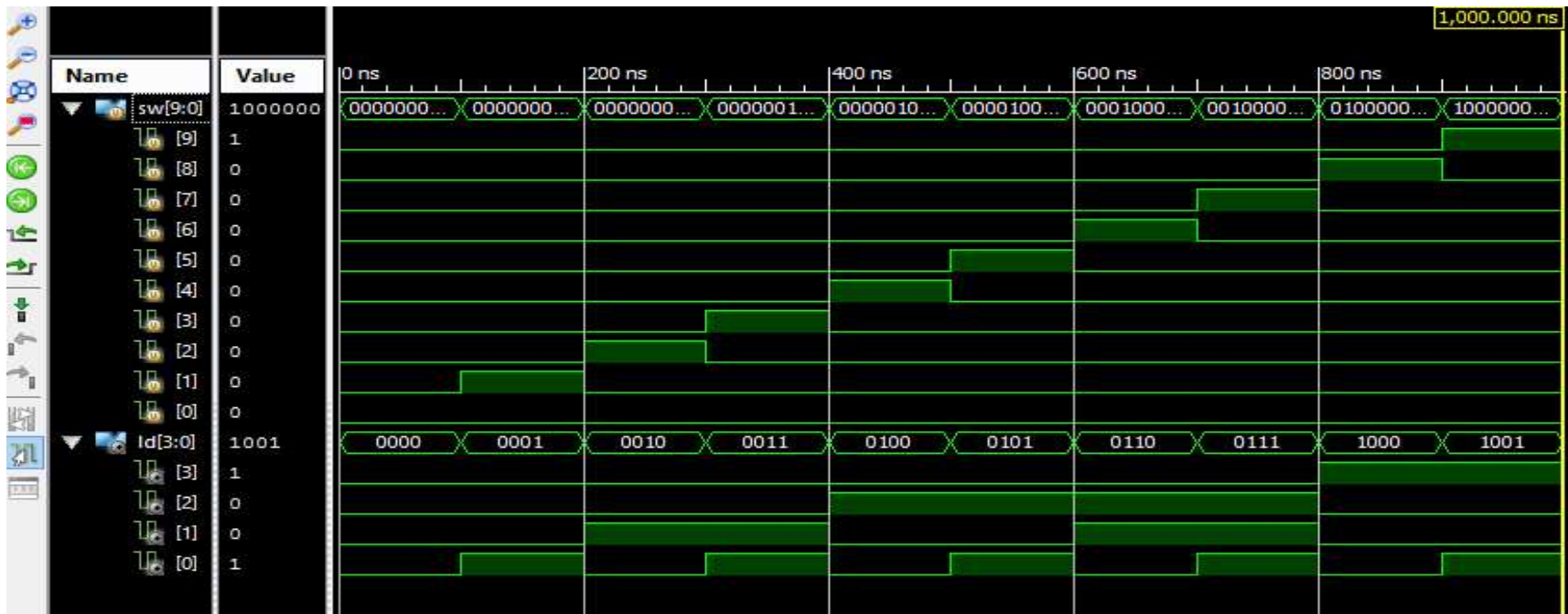sw[1]=1;
#100; sw[1]=0; sw[2]=1;
#100; sw[2]=0; sw[3]=1;
#100; sw[3]=0; sw[4]=1;
#100; sw[4]=0; sw[5]=1;
#100; sw[5]=0; sw[6]=1;
#100; sw[6]=0; sw[7]=1;
#100; sw[7]=0; sw[8]=1;
#100; sw[8]=0; sw[9]=1;
    
```



Lab5_1b feladat:


8-ból:3-ba kódoló strukturális leírás

```
module encode83a (  
  input wire [7:0] x ,  
  output wire [2:0] y ,  
  output wire valid  
);  
  
assign y[2] = x[7] | x[6] | x[5] | x[4];  
assign y[1] = x[7] | x[6] | x[3] | x[2];  
assign y[0] = x[7] | x[5] | x[3] | x[1];  
assign valid = |x;  
  
endmodule
```

- Adja hozzá a Verilog test fixture fájlt és végezze el a szimulációt.
- Rajzolja le a kódoló igazságtáblázatát.

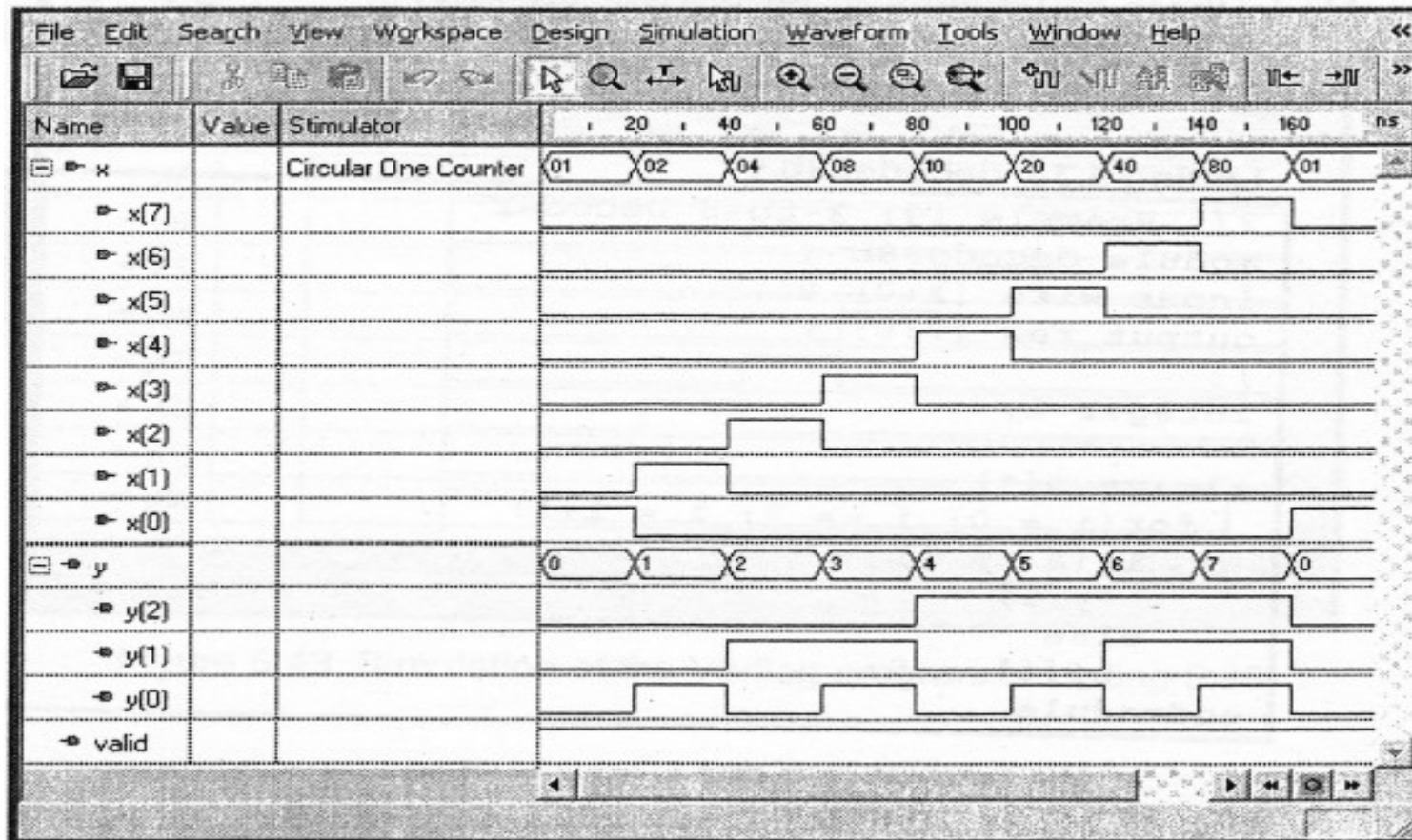8:3 kódoló - szimuláció

A test fixture fájlban hozza létre az alábbi ábra szerint a nyolc bites gerjesztő jelet és ellenőrizze az y kimenetet.



8-ból:3-ba kódoló implementálása

Adja hozzá a projekthez a következő Top modul fájlt

```
module encode83a_top (  
  input wire [7:0] sw ,  
  output wire [2:0] ld ,  
  output wire dp  
);  
  wire valid;  
  assign dp = ~valid;  
  
  encode83a E1 (.x(sw),  
               .y(ld),  
               .valid(valid)  
);  
  
endmodule
```

Adja hozzá a megfelelő ucf fájlt.

Konfigurációs fájl generálása, letöltése és a működés tesztelése a kártyán

Lab5_1c feladat

Prioritásos kódoló viselkedési leírása - if-el

```
// 3-Bit 1-of-9 Priority Encoder  
//Verilog 1995
```

```
module v_priority_encoder_1 (sw, ld);  
    input [7:0] sw;  
    output [2:0] ld;  
    reg [2:0] ld;  
  
    always @(sw)  
    begin  
        if (sw[0]) ld = 3'b000;  
        else if (sw[1]) ld = 3'b001;  
        else if (sw[2]) ld = 3'b010;  
        else if (sw[3]) ld = 3'b011;  
        else if (sw[4]) ld = 3'b100;  
        else if (sw[5]) ld = 3'b101;  
        else if (sw[6]) ld = 3'b110;  
        else if (sw[7]) ld = 3'b111;  
        else ld = 3'bxxx;  
    end  
  
endmodule
```

```
// 3-Bit 1-of-9 Priority Encoder  
//Verilog 2001
```

```
module v_priority_encoder_1 (input [7:0] sw,  
                             output reg [2:0] ld);  
  
    always @(sw)  
    begin  
        if (sw[0]) ld = 3'b000;  
        else if (sw[1]) ld = 3'b001;  
        else if (sw[2]) ld = 3'b010;  
        else if (sw[3]) ld = 3'b011;  
        else if (sw[4]) ld = 3'b100;  
        else if (sw[5]) ld = 3'b101;  
        else if (sw[6]) ld = 3'b110;  
        else if (sw[7]) ld = 3'b111;  
        else ld = 3'bxxx;  
    end  
  
endmodule
```

Adja hozzá a megfelelő ucf fájlt.

Konfigurációs fájl generálása, letöltése és a működés tesztelése a kártyán

Lab5_1d feladat (szorgalmi)


Prioritásos kódoló – for Loop-al

x0	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	y2	y1	y0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
X	X	1	0	0	0	0	0	0	1	0
X	X	X	1	0	0	0	0	0	1	1
X	X	X	X	1	0	0	0	1	0	0
X	X	X	X	X	1	0	0	1	0	1
X	X	X	X	X	X	1	0	1	1	0
X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1

- Ha egyidejűleg egynél több bemenet aktív, az eredmény nem meghatározható.
- A megoldás: a bemenetekhez prioritást rendelünk
- Ha egy vagy több bemenet aktív, akkor a legmagasabb prioritásúnak megfelelő eredményt kapjuk

```
module pencode83 (  
  input wire [7:0] x ,  
  output reg [2:0] y ,  
  output reg valid  
);  
integer i;  
  
always @(*)  
begin  
  y = 0;  
  valid = 0;  
  for(i = 0; i <= 7; i = i+1)  
    if(x[i] == 1)  
      begin  
        y = i;  
        valid = 1;  
      end  
end  
  
endmodule
```


Prioritás kódoló – szimuláció

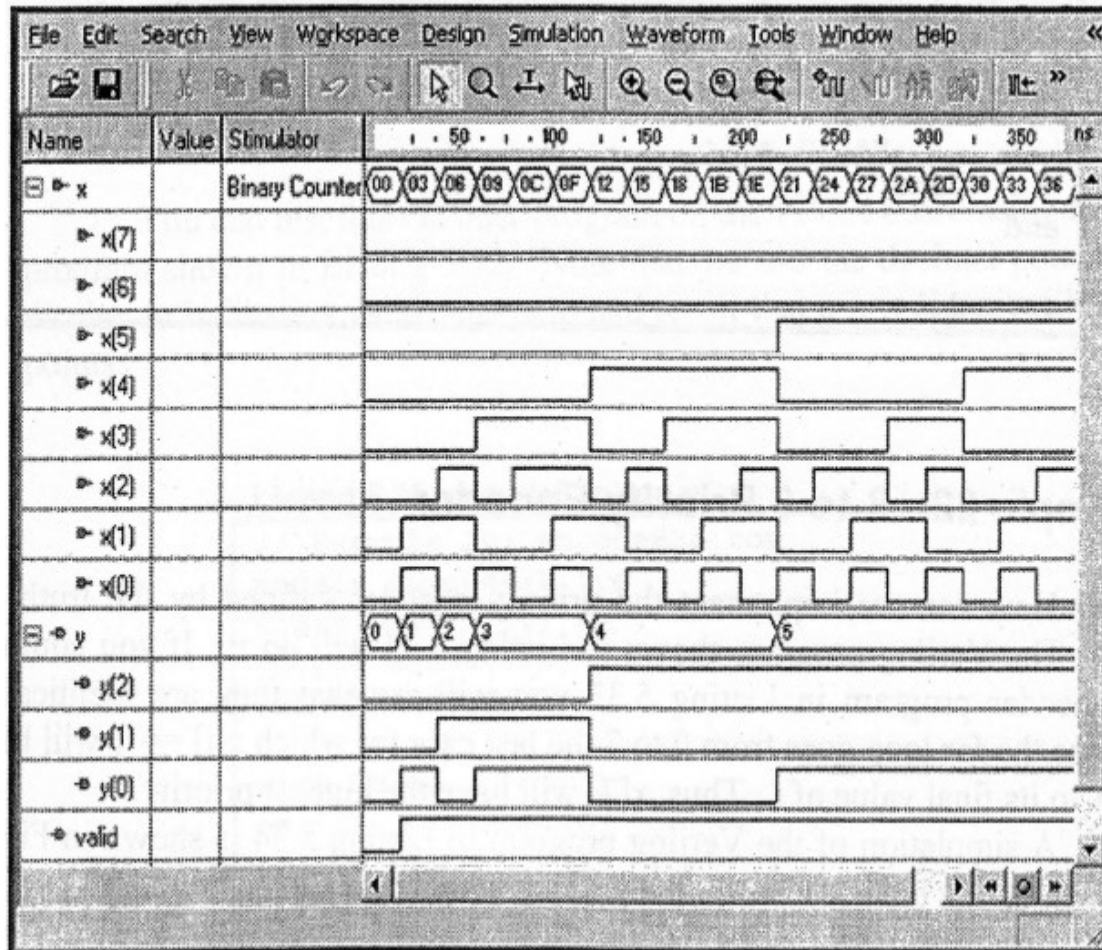

Lab5_2 feladat: Dekódoló

Lab5_2a feladat: Bináris dekódoló 3-ról 8-ra

A ₂	A ₁	A ₀	Y ₀	Y ₁	Y ₂	Y ₃	Y ₄	Y ₅	Y ₆	Y ₇
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1

 

```
module decod(  
    input A0,  
    input A1,  
    input A2,  
    output [7:0] led  
);
```

```
    assign led[0]=~A0&~A1&~A2;  
    assign led[1]=A0&~A1&~A2;  
    assign led[2]=~A0&A1&~A2;  
    assign led[3]=A0&A1&~A2;  
    assign led[4]=~A0&~A1&A2;  
    assign led[5]=A0&~A1&A2;  
    assign led[6]=~A0&A1&A2;  
    assign led[7]=A0&A1&A2;
```

```
endmodule
```

Lab5_2b feladat: Bináris dekódoló 3-ról 8-ra

- viselkedési leírás -

```
// 1-of-8 decoder (One-Hot)
module v_decoders_1 (input [2:0] sel, output reg [7:0] res);
  always @(sel or res)
  begin
    case (sel)
      3'b000 : res = 8'b00000001;
      3'b001 : res = 8'b00000010;
      3'b010 : res = 8'b00000100;
      3'b011 : res = 8'b00001000;
      3'b100 : res = 8'b00010000;
      3'b101 : res = 8'b00100000;
      3'b110 : res = 8'b01000000;
      default : res = 8'b10000000;
    endcase
  end
endmodule
```

```
// 1-of-8 decoder (One-Cold)
module v_decoders_1 (input [2:0] sel, output reg [7:0] res);
  always @(sel)
  begin
    case (sel)
      3'b000 : res = 8'b11111110;
      3'b001 : res = 8'b11111101;
      3'b010 : res = 8'b11111011;
      3'b011 : res = 8'b11110111;
      3'b100 : res = 8'b11101111;
      3'b101 : res = 8'b11011111;
      3'b110 : res = 8'b10111111;
      default : res = 8'b01111111;
    endcase
  end
endmodule
```

A dekódoló leírása a funkcionális kódrészlettel (válaszon egyet a fentiek közül)
Adja hozzá a megfelelő ucf fájlt. (sel [2:0] <=> sw [2:0]; res [7:0] <=> ld [7:0])
Konfigurációs fájl generálása, letöltése és a működés tesztelése a kártyán

Lab5_3a: Multiplexerek

- 2:1 multiplexer

```
module mux_21 (input in0, in1, sel, output r);  
  assign r = (sel==1'b1) ? in1 : in0;  
endmodule
```

Assign

```
module mux_21 (input in0, in1, sel, output reg r);  
  always @ (*)  
  if (sel==1'b1) r <= in1;  
  else          r <= in0;  
endmodule
```

If


```
module mux_21 (input in0, in1, sel, output reg r);  
  always @ (*)  
  case(sel)  
    1'b0:    r <= in0;  
    1'b1:    r <= in1;  
  endmodule
```

Case

- A Multiplexer leírása a funkcionális kódrészlettel (válaszon egyet a fentiek közül)
- A Nexysx.ucf fájl hozzáadása és adaptálása (az inputok = sw kapcsolok, az r kimenet egy LED)
- Konfigurációs fájl generálása, letöltése és a működés tesztelése a kártyán

Lab5_3b feladat:

- 4:1 multiplexer

 

$$Y = \sim A1 \ \& \ \sim A0 \ \& \ D0 \ | \ \sim A1 \ \& \ A0 \ \& \ D1 \ | \ A1 \ \& \ \sim A0 \ \& \ D2 \ | \ A1 \ \& \ A0 \ \& \ D3$$

Lab5_3c feladat:

- 4:1 multiplexer

```
module mux_41 (input in0, in1, in2, in3, input [1:0] sel, output reg r);  
always @ (*)  
case(sel)  
    2'b00: r <= in0;  
    2'b01: r <= in1;  
    2'b10: r <= in2;  
    2'b11: r <= in3;  
endcase  
endmodule
```

- A Multiplexer leírása a fenti kódrészlettel
- A Nexysx.ucf fájl hozzáadása és adaptálása
- Konfigurációs fájl generálása, letöltése és a működés tesztelése a kártyán
- Rajzolja le a kódoló igazságtáblázatát.

Lab5_3d feladat:

Generikus Multiplexer

```
module mux2g
#(parameter N = 4)
(input wire [N-1:0] a,
 input wire [N-1:0] b,
 input wire s,
 output reg [N-1:0] y
);

always @(*)
    if(s == 0)
        y = a;
    else
        y = b;

endmodule
```

```
module mux28(
input wire [7:0] a,
input wire [7:0] b,
input wire s,
output wire [7:0] y
);

mux2g #(
    .N(8))
M8 (.a(a),
    .b(b),
    .s(s),
    .y(y)
);

endmodule
```

Feladat:

Írjon Verilog kódban egy 4 bites bementekkel rendelkező 3:1 multiplexert