

Digitális Technika

Dr. Oniga István
Debreceni Egyetem, Informatikai Kar

8. Laboratóriumi gyakorlat

Egyszerű sorrendi hálózatok

- D latch
- D FF
- T FF

Lab8_1a: D latch


- Hozunk létre egy új projektet (Lab8_1)
- Adjunk hozzá egy új VERILOG forrásfájlt (Lab8_1.v).
- Specifikáljuk egy kapuzott D-latch működését.
- Funkcionális kód ellenőrzése szimulációval.

D-latch Verilog kódja

```
module v_Dlatch_G (input EN, D, output reg Q);  
    always @(EN or D)  
        begin  
            if (EN)  
                Q = D;  
        end  
end endmodule
```

Gerjesztő jelek specifikálása
 
```
// Add stimulus here  
#100;  
EN = 1;  
  
end  
always #50  
D <= ~ D;
```



Lab8_1b és c: D flip-flop

- Adjunk hozzá a Lab8_1.v VERILOG forrásfájlhoz a D-FF leíró Verilog kód részleteket.
- Funkcionális kód ellenőrzése szimulációval (két külön esett). Mind két esetben adjuk hozzá egy Verilog test fixture fájlt figyelve melyik UUT van kiválasztva

➤ New Source Wizard

← Associate Source

Select a source with which to associate the new source.

```
v_DFF_1  
v_DFF_2  
v_Dlatch_G
```

D-FF (órajel felfutó élére)



```
module v_DFF_1 (input C, D, output reg Q);  
    always @(posedge C)  
        Q <= D;  
endmodule
```

D-FF (órajel lefutó élére)

```
module v_DFF_2 (input C, D, output reg Q);  
    always @(negedge C)  
        Q <= D;  
endmodule
```

Gerjesztő jelek specifikálása
  
```
// Add stimulus here  
#100;  
end  
always #100  
    D <= ~ D;  
always #70  
    C <= ~ C;
```



Lab8_2a-d: Flip-Flopok

Lab8_2a

- Hozunk létre egy új projektet (Lab8_2)
- Adjunk hozzá egy új VERILOG forrásfájlt (Lab8_2.v).
- Specifikáljuk a következő FF működését (a kódok letölthetők a labor weboldaláról).
- Funkcionális kód ellenőrzése szimulációval.

```
//  
// Flip-Flop with Negative-Edge Clock and Asynchronous Clear  
//  
module v_registers_2 (input C, D, CLR, output reg Q);  
  
    always @(negedge C or posedge CLR)  
    begin  
        if (CLR)  
            Q <= 1'b0;  
        else  
            Q <= D;  
        end  
    end  
  
endmodule
```

Lab8_2a-d: Flip-Flopok

Lab8_2b

- Hozunk létre egy új projektet (Lab8_2)
- Adjunk hozzá egy új VERILOG forrásfájlt (Lab8_2.v).
- Specifikáljuk a következő FF működését (a kódok letölthetők a labor weboldaláról).
- Funkcionális kód ellenőrzése szimulációval.

```
//  
// Flip-Flop with Positive-Edge Clock  
//  
  
module v_registers_1 (input C, D, output reg Q);  
  
    always @(posedge C)  
    begin  
        Q <= D;  
    end  
  
endmodule
```

Lab8_2a-d: Flip-Flopok

Lab8_2c

- Hozunk létre egy új projektet (Lab8_2)
- Adjunk hozzá egy új VERILOG forrásfájlt (Lab8_2.v).
- Specifikáljuk a következő FF működését (a kódok letölthetők a labor weboldaláról).
- Funkcionális kód ellenőrzése szimulációval.

```
//  
// Flip-Flop with Positive-Edge Clock and Clock Enable  
//  
module v_registers_4 (input C, D, CE, output reg Q);  
  
    always @(posedge C)  
    begin  
        if (CE)  
            Q <= D;  
    end  
  
endmodule
```

Lab8_2a-d: Flip-Flopok

Lab8_2d

- Hozunk létre egy új projektet (Lab8_2)
- Adjunk hozzá egy új VERILOG forrásfájlt (Lab8_2.v).
- Specifikáljuk a következő FF működését (a kódok letölthetők a labor weboldaláról).
- Funkcionális kód ellenőrzése szimulációval.

```
//  
// Flip-Flop with Positive-Edge Clock and Synchronous Set  
//  
module v_registers_3 (input C, D, S, output reg Q);  
|  
    always @(posedge C)  
    begin  
        if (S)  
            Q <= 1'b1;  
        else  
            Q <= D;  
        end  
  
endmodule
```


Lab8_3a: T-FF

- Hozunk létre egy új projektet (Lab8_3)
- Adjunk hozzá egy új VERILOG forrásfájlt (Lab8_3a.v).
- Specifikáljuk a következő aszinkron törlő jellel működő T-FF -ot .
- Funkcionális kód ellenőrzése szimulációval.

```
//-----  
// T flip-flop async reset  
//-----  
module tff_async_reset ( input data, clk, reset, output reg q);  
  
always @ ( posedge clk or negedge reset)  
if (~reset) begin  
    q <= 1'b0;  
end else if (data) begin  
    q <= !q;  
end  
  
endmodule
```

Lab8_3b: T-FF

- Hozunk létre egy új projektet (Lab8_3)
- Adjunk hozzá egy új VERILOG forrásfájlt (Lab8_3b.v).
- Specifikáljuk a következő szinkron törlő jellel működő T-FF -ot.
- Funkcionális kód ellenőrzése szimulációval.

```
//-----  
// T flip-flop sync reset  
//-----  
module tff_sync_reset ( input data, clk, reset, output reg q);  
  
always @ ( posedge clk)  
if (~reset) begin  
    q <= 1'b0;  
end else if (data) begin  
    q <= !q;  
end  
  
endmodule
```

Kérdések

1. Mi a különbség a D latch és a D FF között és melyik kód részben van ez leírva?
2. Mit jelent a #50 utasítás a testfixture fájlban ?
3. Milyen működést ír le a következő kód:
 1. Always @ #50
 2. $D \leq \sim D$
4. A #50 utasítást lehet implementálni?
5. Miben különbözik egy aszinkron illetve egy szinkron törlő jellel működő T-FF leírása?