

Digitális Technika

Dr. Oniga István
Debreceni Egyetem, Informatikai Kar

9. Laboratóriumi gyakorlat

- Számlálók
 - Szimulációk:
 - 4 bites szinkron felfelé számláló aszinkron (vagy szinkron) törléssel
 - 4 bites szinkron lefelé számláló szinkron törléssel
 - 4 bites szinkron fel/le számláló
 - Decimális felfelé számláló, tölthető kezdő értékkel
 - N-bites (generikus) szinkron felfelé számláló aszinkron törléssel
 - Implementációk
 - Órajel osztás
 - 8 bites számláló LED-eken
 - 4 bites számláló 7 szegmenses kijelzőn

Lab9_1-Lab9_5: Szinkron számlálók

A következő feladat leírás a Lab9_x feladatokra vonatkozik (x = 1:5)


- Hozunk létre egy új projektet (Lab9_x)
- Adjunk hozzá egy új VERILOG forrásfájlt (Lab9_x.v).
- Specifikáljuk számláló működését.
- Adjunk hozzá egy Verilog test fixture fájlt.
- Gerjesztő jelek specifikálása
- Funkcionális kód ellenőrzése szimulációval.

Lab9_1a: 4 bites szinkron felfelé számláló aszinkron törléssel

Gerjesztő jelek specifikálása


```
//  
// 4-bit up counter with an asynchronous clear.  
//  
module counter_1 (input C, CLR, output reg  
[3:0] Q);  
  
    always @(posedge C or posedge CLR)  
    begin  
        if (CLR)  
            Q <= 4'b0000;  
  
        else  
            Q <= Q + 1'b1;  
  
    end  
  
endmodule
```
 
```
initial begin // Initialize Inputs  
    C = 0;  
    CLR = 0;  
    // Wait 100 ns for global reset to finish  
    #100;  
    // Add stimulus here  
    CLR = 1;  
    #100;  
    CLR = 0;  
    # 225  
    CLR = 1;  
    # 300  
    CLR = 0 ;  
end  
always #50  
C <= ~ C;
```




Lab9_1b: 4 bites szinkron felfelé számláló szinkron törléssel
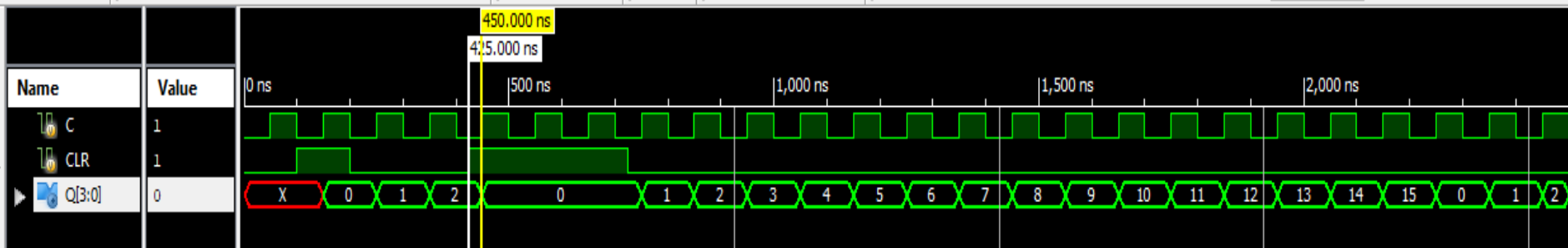
```
//  
// 4-bit up counter with an synchronous clear.  
//  
module counter_2 (input C, CLR, output reg [3:0] Q);  
  
    always @(posedge C)  
    begin  
        if (CLR)  
            Q <= 4'b0000;  
        else  
            Q <= Q + 1'b1;  
    end  
  
endmodule
```



Lab9_2: 4 bites szinkron lefelé számláló szinkron törléssel
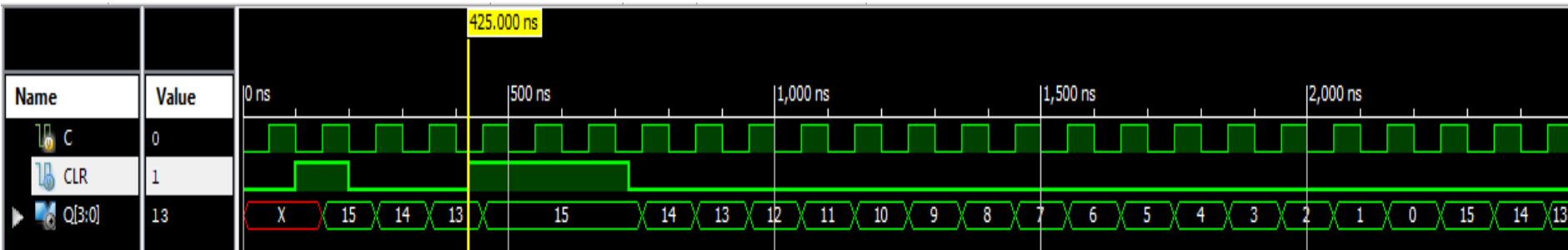
```
module counter_3 (input C, CLR, output reg [3:0] Q);  
  always @(posedge C)  
  begin  
    if (CLR)  
      Q <= 4'b1111;  
    else  
      Q <= Q - 1'b1;  
  end  
endmodule
```



Lab9 3: 4 bites szinkron fel/le számláló


Gerjesztő jelek specifikálása

```
module counter_3 (input C, CLR, DIR, output
reg [3:0] Q);
  always @(posedge C)
  begin
    if (CLR)
      Q <= 4'b0000;
    else if (DIR)
      Q <= Q + 1'b1;
    else
      Q <= Q - 1'b1;
  end
endmodule
```

```
initial begin
  // Initialize Inputs
  C = 0;
  CLR = 0;
  DIR = 1;

  // Wait 100 ns for global reset to finish
  #100;
  // Add stimulus here
  CLR = 1;
  #100;
  CLR = 0;
  #1700;
  DIR=0;

end
|
always #50
  C <= ~ C;
```

 


Lab9_4: Decimális felfelé számláló, tölthető kezdő értékkel

Gerjesztő jelek specifikálása

```
module counter_5 (input C, CLR, LOAD, input [3:0]  
D, output reg [3:0] Q);  
  
assign q9 = (Q== 4'd9); //assign q12 = (Q== 4'd12);  
  
always @(posedge C)  
begin  
if (CLR | q9)  
Q <= 4'b0000;  
else if (LOAD) // (LOAD==1)  
Q <= D; //vagy konstanssal;  
else  
Q <= Q + 1'b1;  
end  
endmodule
```

 
```
initial begin  
// Initialize Inputs  
C = 0;  
CLR = 0;  
LOAD = 0;  
D = 4'b0101;;  
  
// Wait 100 ns for global reset  
#100;  
// Add stimulus here  
CLR = 1;  
#100;  
CLR = 0;  
#1200;  
LOAD = 1;  
# 200;  
LOAD = 0;  
  
end  
  
always #50  
C <= ~ C;
```



Lab9_5: N-bites (generikus) felfelé számláló

```
module counter
#(parameter N = 4)
  (input wire clr , clk ,
   output reg [N-1:0] q );
// N-bit counter

 always @(posedge clk or posedge
clr)
  begin
    if(clr == 1)
      q <= 0;
    else
      q <= q + 1;
  end
endmodule
```




Gerjesztő jelek specifikálása

```
initial begin
  // Initialize Inputs
  clr = 0;
  clk = 0;

  // Wait 100 ns for global reset to finish
  #100 clr = 1;
  #100 clr = 0;

  // Add stimulus here

end
always #25
  clk <= ~clk;
```

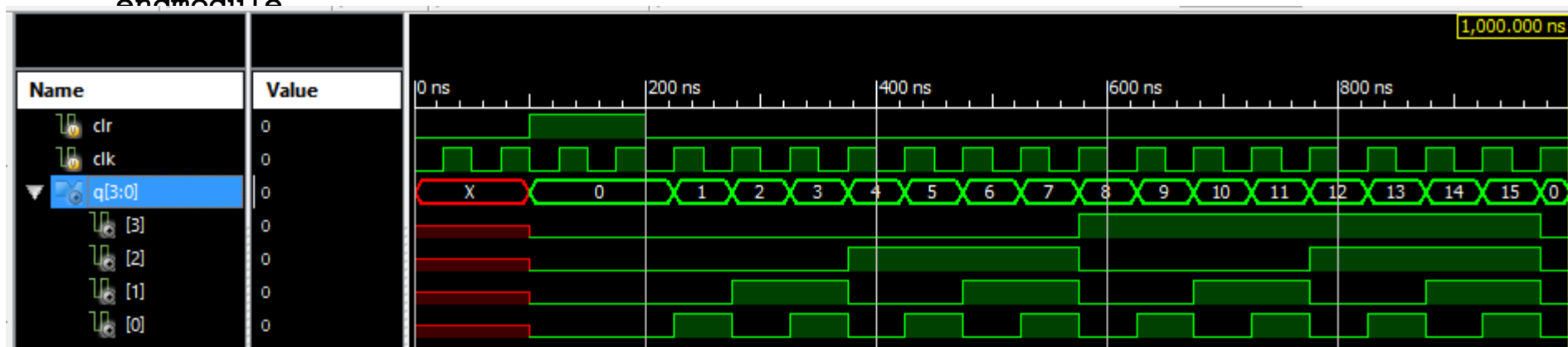


Lab9_6: Órajel osztó

- Nexys-4 board-nak egy 100 MHz órajele van (clk100mhz)
- A későbbi projektek során 3 féle különböző órajelre lesz szükség
- Ezeket az alap órajelek osztásával érjük el
 - mindegyik FF 2-vel oszt: $q[0] = \text{clk}/2$; $q[1] = q[0]/2$...
 - Egy 27 bites számlálót használunk az órajel osztásra

```

module clkdiv ( input clk, clr, output clk1, clk2, clk3 );
reg [26:0] q;
// 27-bit counter
always @(posedge clk or posedge clr)
begin
    if (clr == 1)
        q <= 0;
    else
        q <= q + 1;
    end
assign clk1 = q[26]; // ~0.75 Hz
assign clk2 = q[25]; // ~1.5
assign clk3 = q[24]; // ~3 Hz
endmodule
    
```

Q(i)	Frequency (Hz)	Period (ms)
0	50000000.00	0.00002
1	25000000.00	0.00004
2	12500000.00	0.00008
3	6250000.00	0.00016
4	3125000.00	0.00032
5	1562500.00	0.00064
6	781250.00	0.00128
7	390625.00	0.00256
8	195312.50	0.00512
9	97656.25	0.01024
10	48828.13	0.02048
11	24414.06	0.04096
12	12207.03	0.08192
13	6103.52	0.16384
14	3051.76	0.32768
15	1525.88	0.65536
16	762.94	1.31072
17	381.47	2.62144
18	190.73	5.24288
19	95.37	10.48576
20	47.68	20.97152
21	23.84	41.94304
22	11.92	83.88608
23	5.96	167.77216
24	2.98	335.54432
25	1.49	671.08864
26	0.745	1342.17728

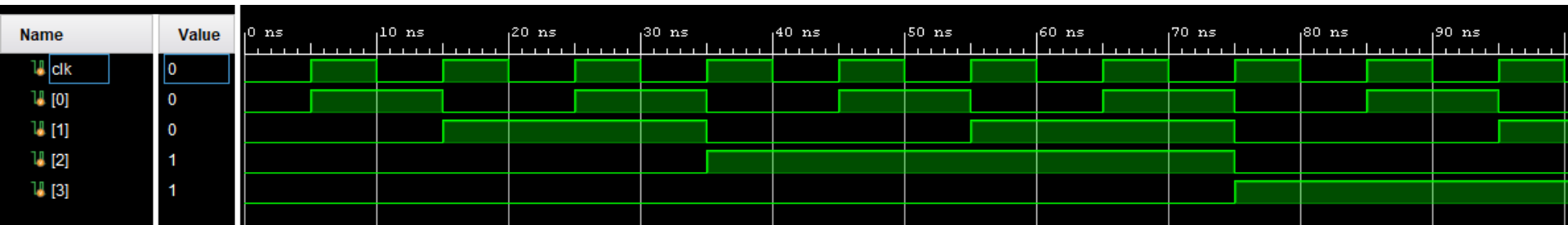

Lab9_6b: Órajel osztó implementáció

- Hozzuk létre a projekthez tartozó ucf fájlt
 - Inputok
 - clk -> clk100mhz, clr -> btnc,
 - Outputok
 - clk1 -> led<0>, clk2 -> led<1>, clk3 -> led<2>.


```
## Clock signal
NET "clk" LOC = "E3" | IOSTANDARD = "LVCMOS33"; #Bank = 35, Pin name =
NET "clk" TNM_NET = sys_clk_pin;
TIMESPEC TS_sys_clk_pin = PERIOD sys_clk_pin 100 MHz HIGH 50%;

## Buttons
NET "clr" LOC=N17 | IOSTANDARD=LVCMOS33; #IO_L9P_T1_DQS_14

## LEDs
NET "clk1" LOC=H17 | IOSTANDARD=LVCMOS33; #IO_L18P_T2_A24_15
NET "clk2" LOC=K15 | IOSTANDARD=LVCMOS33; #IO_L24P_T3_RS1_15
NET "clk3" LOC=J13 | IOSTANDARD=LVCMOS33; #IO_L17N_T2_A25_15
```

- Konfigurációs fájl generálása, letöltése és a működés tesztelése a kártyán

Lab9_7: 8 bites számláló LED-eken

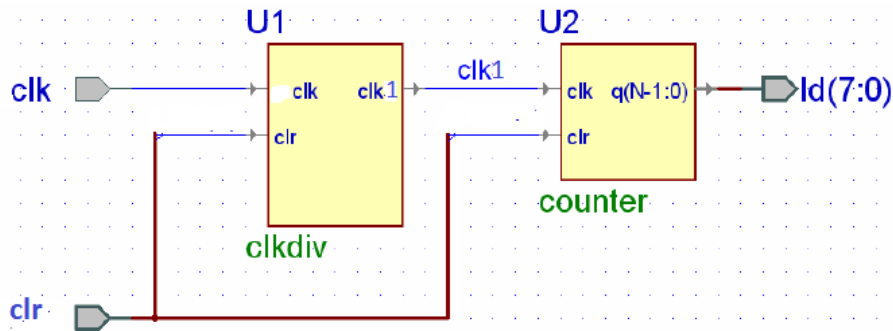

```
module count8_top (input clk, input clr,
output [7:0] led) ;
wire clk1;
clkdiv
U1(.clk1(clk1),.clr(clr),.clk(clk));

counter #( .N(8)) U2
(.clk(clk1), .clr(clr), .q(led[7:0]));
endmodule
```

- Hozunk létre egy új projektet (Lab9_7)
- Adjunk hozzá az előző feladatokhoz elkészült clkdiv és counter modulokat.
- Adjunk hozzá egy új VERILOG forrásfájlt (Lab9_7.v) ez lesz a top modul ami össze köti az előző két modult a fenti ábra szerint.
- Hozzuk létre a projekthez tartozó ucf fájlt
 - Inputok: clk -> clk100mhz, clr -> btnc,
 - Outputok: led -> led.
- Konfigurációs fájl generálása, letöltése és a működés tesztelése a kártyán


Lab9_8: 4 bites számláló 7 szegmenses kijelzőn

- Hozunk létre egy új projektet (Lab9_8)
- Adjunk hozzá az előző feladatokhoz elkészült clkdiv és counter modulokat.
- Adjuk hozzá a hex7seg modult amit az előző laborokhoz használtunk.
- Adjunk hozzá egy új VERILOG forrásfájlt (Lab9_8.v) ez lesz a top modul ami össze köti az előző három modult.
- Hozzuk létre a projekthez tartozó ucf fájlt
 - Inputok: clk, clr,
 - Outputok: an, a_to_g, dp, led.
- Konfigurációs fájl generálása, letöltése és a működés tesztelése a kártyán

```
module count4_top (input clk, input clr, output [7:0] led,  
                  output [6:0] a_to_g, output [7:0] an, output dp )  
  
;  
  
wire clk1;  
  
clkdiv U1(.clr(clr),.clk(clk), .clk1(clk1));  
counter #( .N(8)) U2 (.clk(clk1), .clr(clr), .q(led[7:0]));  
hex7seg U3 (.x(led[3:0]), .a_to_g(a_to_g));  
  
assign an = 8'b11111110;  
assign dp = 1; // dp off  
  
endmodule
```

Másodperc számláló

wpbevtop1

 


Rategen modul

Másodperc számláló

count_sec.v

```
21 module rategen(  
22   input clk,rst,  
23   output cy  
24 );  
25 //Generate 1 clock wide pulse on output CY  
26 reg [29:0 ] Q;  
27 always @(posedge clk)  
28 begin  
29   if (rst | cy)  
30     Q <= 0;  
31   else  
32     Q <= Q + 1;  
33   end  
34   assign cy = (Q == 99999999 );  
35   //assign cy = (Q == 4);  
36 endmodule
```

```
1   module count_sec(  
2     input clk,  
3     input rst,  
4     input ce,  
5     input dir,  
6     output [3:0] q,  
7     output eq9  
8   );  
9  
10  reg [3:0] cntr_d0;  
11  wire cntr_d0_eq0, cntr_d0_eq9;  
12  
13  always @(posedge clk)  
14    if (rst)  
15      cntr_d0 <= 0;  
16    else if (ce)  
17      if (dir) //DIR=1: count up  
18        if (cntr_d0_eq9)  
19          cntr_d0 <= 0; //overflow  
20        else  
21          cntr_d0 <= cntr_d0 + 1;  
22      else //DIR=0: count down  
23        if (cntr_d0_eq0)  
24          cntr_d0 <= 9;  
25        else  
26          cntr_d0 <= cntr_d0 - 1;  
27  
28  assign cntr_d0_eq0 = (cntr_d0 == 0);  
29  assign cntr_d0_eq9 = (cntr_d0 == 9);  
30  
31  assign q = cntr_d0;  
32  assign eq9 = cntr_d0_eq9;  
33  
34  endmodule  
35
```

 

hex2seg modul

```
1 |
2 module hex2seg(hex,seg);
3     input [3:0] hex;
4     output [6:0] seg;
5
6     reg [6:0] seg;
7     always @(hex)
8     begin
9         case (hex)
10            4'b0001 : seg = 7'b1111001; // 1
11            4'b0010 : seg = 7'b0100100; // 2
12            4'b0011 : seg = 7'b0110000; // 3
13            4'b0100 : seg = 7'b0011001; // 4
14            4'b0101 : seg = 7'b0010010; // 5
15            4'b0110 : seg = 7'b0000010; // 6
16            4'b0111 : seg = 7'b1111000; // 7
17            4'b1000 : seg = 7'b0000000; // 8
18            4'b1001 : seg = 7'b0010000; // 9
19            4'b1010 : seg = 7'b0001000; // A
20            4'b1011 : seg = 7'b0000011; // b
21            4'b1100 : seg = 7'b1000110; // C
22            4'b1101 : seg = 7'b0100001; // d
23            4'b1110 : seg = 7'b0000110; // E
24            4'b1111 : seg = 7'b0001110; // F
25            default : seg = 7'b1000000; // 0
26        endcase
27    end
28 endmodule
```

Top modul

```
1 module wpbevtop1(
2     input clk,btn0, sw0,
3     output [3:0] q, output [6:0] segn, output [3:0] dign
4 );
5     reg rst, dir;
6     //wire [3:0] q1;
7     always @(posedge clk)
8     //Synchronize inputs
9     begin
10         rst <= btn0;
11         dir <= sw0;
12     end
13     wire ce;
14     rategen rategenerator(
15         .clk(clk),
16         .rst(rst),
17         .cy(ce)
18     );
19     count_sec counter(
20         .clk(clk),
21         .rst(rst),
22         .ce(ce),
23         .dir(dir),
24         .q(q)
25     );
26     hex2seg segdecoder (
27         .hex(q),
28         .seg(segn)
29     );
30     assign dign = 4'b0000;
31
32 endmodule
```


Négy digités másodpercszámláló

```
// Time multiplexed 4 digit display unit, timing based on 16 MHz system clock
// Input is 16 bit value, output is 4 digit hexadecimal
// Operation: From the high speed clock we create slower dig[3:0] select signals
// From the full 16 bits val[15:0] value four bit hexa digits are selected,
// and converted to 7 segment display code one at a time.
// These are then connected time multiplexed to the seg segment output pins with
// synchron control of the dig digit select signals
// In the module all signals are active high. Physical outputs may need inversion.
// Example of the operation. val = 5678
//      << val[ 3: 0] >< val[ 7: 4] >< val[11: 8] >< val[15:12] >< val[ 3: 0] ><
//digit      8          7          6          5          8
//convert | digit -> seg| digit -> seg| digit -> seg| digit -> seg| digit -> seg
//seg      << 1111111 >< 0000111 >< 1111101 >< 1101101 >< 1111111 ><
//dig3_____
//dig2_____
//dig1_____
//dig0_____

module Disp_HEX(
    input clk,
    input rst,
    input [15:0] val,
    output [7:0] seg,
    output [3:0] dig
);

// Generate switching signals for time multiplexing
// Timing is not critical, any frequency between 100 Hz and 1000Hz is acceptable
// The 16 bit counter will turn around in 16.000.000/2^16=244,14 Hz, so it is OK
// The counter will be in free run, the two MSB give us the digit timing
reg [15:0] cnt;

always @(posedge clk) // Allow the counter to free run
    if (rst) cnt <= 16'b0; // RESET is not important, but simulation is easier
    else cnt <= cnt+1;

wire [1:0] mpx; // Two bit time multiplex signal for the 4 phases
assign mpx = cnt[15:14]; // We use the two MSBs of the counter for this purpose

assign dig = 4'b0001<<mpx; // This is a 2 bit decoder, to generate the selections
// dig[3:0] = 0001 0010 0100 1000 0001 0010 etc.

reg [3:0] digit; // Four bit variable for the hexa digits

//wire [15:0] val;
//assign val = 16'b0011001000010000;

always @(*) // Select actual bit fields for conversion
    case (mpx)
        2'b00 : digit <= val[ 3: 0]; // dig[0]
        2'b01 : digit <= val[ 7: 4]; // dig[1]
        2'b10 : digit <= val[11: 8]; // dig[2]
        2'b11 : digit <= val[15:12]; // dig[3]
    endcase


reg [7:0] disp; // disp is 8 bits to disable decimal points

always @(*)
    case (digit) //DP_6543210
        4'b0000 : disp <= 8'b0_0111111; // 0 | |
        4'b0001 : disp <= 8'b0_0000110; // 1 5 | 1
        4'b0010 : disp <= 8'b0_1011011; // 2 | |
        4'b0011 : disp <= 8'b0_1001111; // 3 --6--
        4'b0100 : disp <= 8'b0_1100110; // 4 | |
        4'b0101 : disp <= 8'b0_1101101; // 5 4 | 2
        4'b0110 : disp <= 8'b0_1111101; // 6 | |
        4'b0111 : disp <= 8'b0_0000111; // 7 --3-- DP
        4'b1000 : disp <= 8'b0_1111111; // 8
        4'b1001 : disp <= 8'b0_1101111; // 9
        4'b1010 : disp <= 8'b0_1110111; // A
        4'b1011 : disp <= 8'b0_1111100; // b
        4'b1100 : disp <= 8'b0_0111001; // C
        4'b1101 : disp <= 8'b0_1011110; // d
        4'b1110 : disp <= 8'b0_1111001; // E
        4'b1111 : disp <= 8'b0_1110001; // F
    endcase
    assign seg = disp;
endmodule
```

Egy irányú másodperc számláló

```
1  module count_sec(  
2      input clk, rst, input ce,  
3      output [3:0] q,  
4      output eq9  
5  );  
6  
7  reg [3:0] cntr_d0;  
8  wire cntr_d0_eq9;  
9  
10     always @(posedge clk)  
11         if (rst)  
12             cntr_d0 <= 0;  
13         else if (ce)  
14  
15             if (cntr_d0_eq9)  
16                 cntr_d0 <= 0; //overflow  
17             else  
18                 cntr_d0 <= cntr_d0 + 1;  
19  
20     assign cntr_d0_eq9 = (cntr_d0 == 9);  
21  
22     assign q = cntr_d0;  
23     assign eq9 = cntr_d0_eq9;  
24  
25 endmodule
```

Top Modul

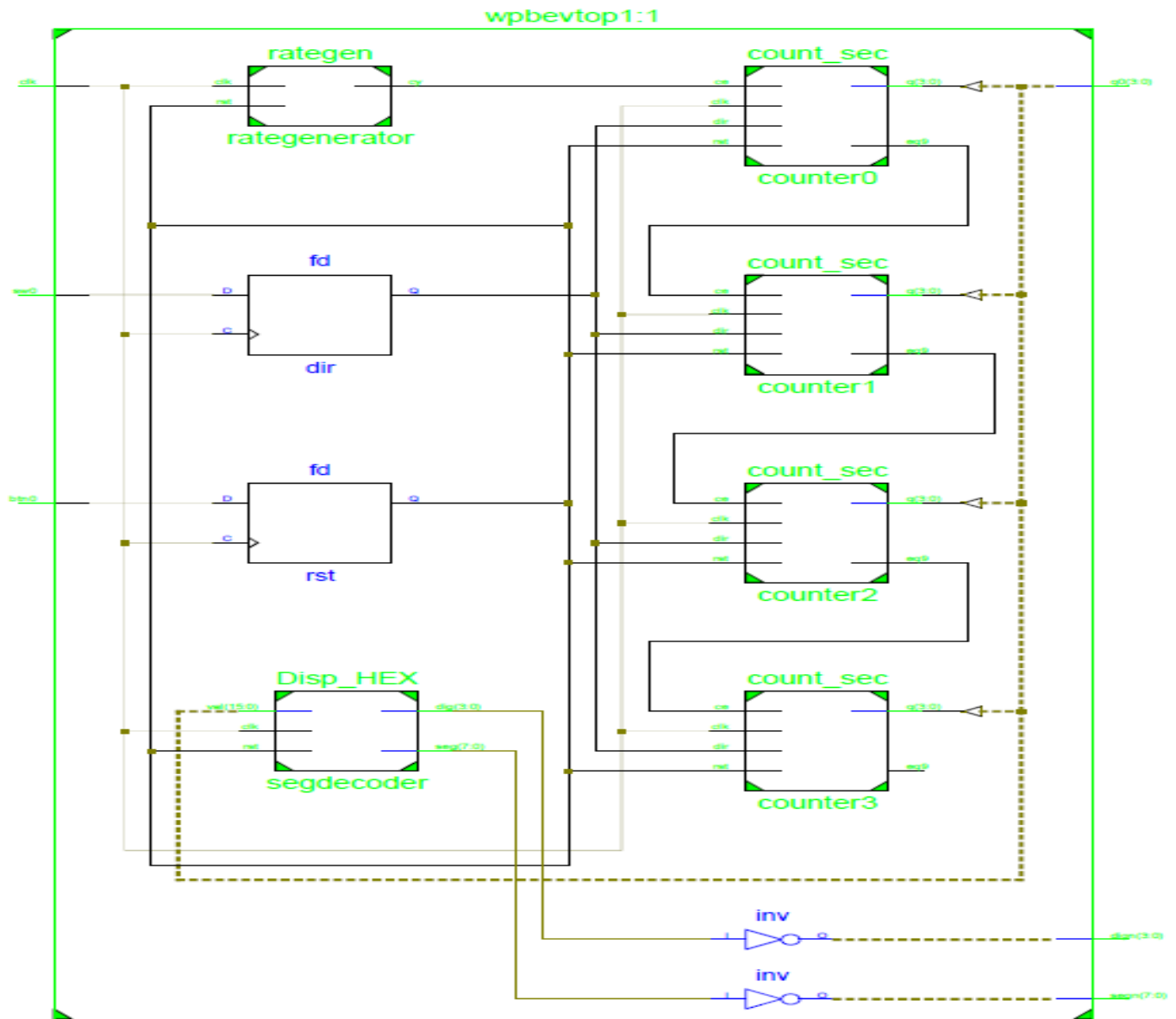

Top Modul

```
module wpbevtop1( input clk, btn0, sw0,
output [3:0] q0, output [7:0] segn, output [7:0] dign
);
reg rst;
wire [15:0] hex;
wire [7:0] seg;
wire ce4, ce3, ce2, ce1;
wire [3:0] q3, q2, q1, dig;
always @(posedge clk)
//Synchronize inputs
begin
    rst <= (btn0);

    wire ce;
    rategen rategenerator(.clk(clk), .rst(rst),.cy(ce));
    count_sec counter0(.clk(clk), .rst(rst), .ce(ce), .q(q0), .eq9(ce1));
    count_sec counter1(.clk(clk), .rst(rst), .ce(ce&ce1), .q(q1), .eq9(ce2));
    count_sec counter2(.clk(clk), .rst(rst), .ce(ce&ce1&ce2), .q(q2), .eq9(ce3));
    count_sec counter3(.clk(clk), .rst(rst), .ce(ce&ce1&ce2&ce3), .q(q3), .eq9(ce4));
    Disp_HEX segdecoder ( .clk(clk), .rst(rst), .val(hex), .seg(seg), .dig(dig));

    assign hex = {q3,q2,q1,q0};
    assign segn = ~seg;           // Board signals are active low
    assign dign = {4'b1111, ~dig}; //

endmodule
```